

 



Simple Computer : SiCo

 

CPU : Central processing unit

 

1. บทนำ ระบบคอมพิวเตอร์

 

CPU = Central Processing Unit
ROM = Read Only Memory
RAM = Random Access Memory

I/O = Input/Output
I/P = Input
O/P = Output

2. สถาปัตยกรรม SiCo คอมพิวเตอร์อย่างง่าย (Simple Computer)

โครงสร้าง

รีจิสเตอร์เอาต์พุต

รีจิสเตอร์ B

รีจิสเตอร์ A

หน่วยประมวลผล (ALU)

Program Counter

Instruction Register

หน่วยความจำ

คำสั่ง


วงจรลอจิกคำสั่ง

Ring Counter

สถาปัตยกรรม SiCo

การทำงาน

สถาปัตยกรรม SiCo

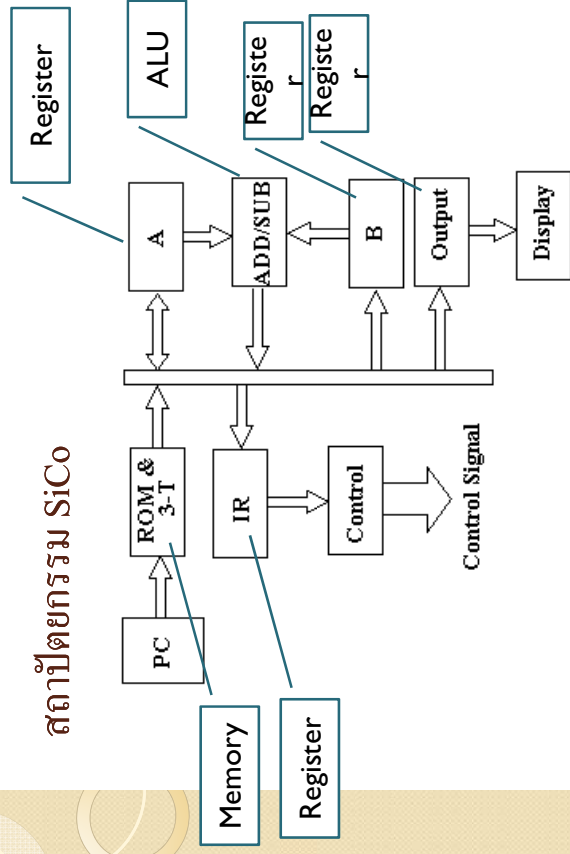


2. SiCo

5

D Flipflop

 
การทำงานของ ฟลิปฟล็อปแบบ D
 เอาท์พุท Q เปลี่ยนไปตามค่าของ อินพุท D ทุกครั้งที่มีสัญญาณ CLK (C) มา กระตุ้น แต่ถ้าเป็นชนิดที่มีสัญญาณรีเซ็ต (R) เอาท์พุท Q จะเป็น 0 โดยไม่สนใจ สัญญาณที่ขา R เป็น 0 แต่ถ้าสัญญาณ R สัญญาณที่ D หรือ C แต่ถ้านสัญญาณ R เป็น 1 เอาท์พุท Q จะเปลี่ยนไปตามค่าของ อินพุท D ทุกครั้งที่มีสัญญาณ CLK (C) มากระตุ้น



2. SiCo

7

1_Bit Register

 


เมื่อ Reset = 0 เอาท์พุท Q = 0
 เมื่อ Reset = 1 การทำงานเป็นดังนี้
 เมื่อมีสัญญาณนาฬิกา C
 ถ้า Load = 0 เอาท์พุท Q คงค่าเดิม
 ถ้า Load = 1 เอาท์พุท Q = Input X

2. SiCo

8


การทำงานเบื้องต้นของ SiCo

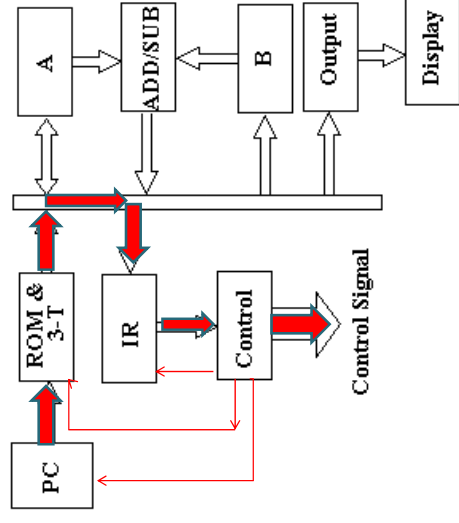

2. SiCo


6

4_Bit Buffer Register

 

ถ้า $LD/CLR = 0$ เอาท์พุท $Y_3Y_2Y_1Y_0 = "0000"$
 ถ้า $LD/CLR = 1$ การทำงานขึ้นอยู่กับ CLK และ LD โดยมี CLK มากะต้น
 ถ้า Load = 0 $Y_3 - Y_0$ จะคงค่าเดิม
 ถ้า Load = 1 $Y_3 = X_3, Y_2 = X_2, Y_1 = X_1$ และ $Y_0 = X_0$


รีจิสเตอร์ B (B Register)

 

รีจิสเตอร์เอาท์พุท


(Output Register)

 ใช้ Buffer Register ขนาด 4 บิต ทำเป็นรีจิสเตอร์เอาท์พุทสำหรับการแสดงผล




4_Bit Buffer Register with Bidirectional Bus

 โดยการใช้นีฟเฟอร์
 แบบ 3 สถานะ มา
 ประกอบร่วมกับ
 นีฟเฟอร์รีจิสเตอร์ทำ
 ให้ได้เป็นรีจิสเตอร์
 แบบที่มีบิต 2 ทิศทาง



 การทำงานของ Bidirectional Bus Buffer Register




การทำงาน


ถ้า E = 1 สัญญาณเอาต์พุตของ D3, D2, D1 และ D0 จะอยู่ในสถานะ High Impedance ใช้ในสถานะรับข้อมูลอินพุต โดย ถ้า LD = 1 จะรับข้อมูลที่ D3-D0 ไปเก็บไว้ภายในรีจิสเตอร์ ถ้าเป็น 1 จะคงค่าข้อมูลเดิมไม่เก็บข้อมูลใหม่

ถ้า E = 0 ข้อมูลที่เก็บอยู่ในรีจิสเตอร์จะปรากฏออกทางสัญญาณ D3-D0 ส่วนสัญญาณ /CLR ใช้สำหรับทำให้ข้อมูลภายในรีจิสเตอร์เป็น 0 ทั้งหมด

วงจรบวก Full Adder

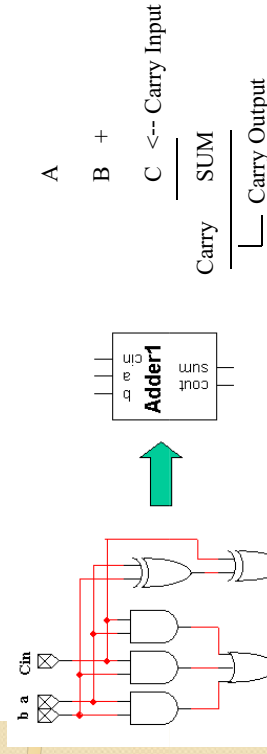


รีจิสเตอร์ A

 


D0-3 เป็นบัส 2 ทิศทาง
Y0 — 3 เป็นบัสทิศทางเดียว

 หน่วยประมวลผล (ALU) Arithmetic-Logic Units




การต่อรีจิสเตอร์เข้ากับสวิตช์

 

2. SCo

17

Instruction Register

 


ใช้เก็บคำสั่งระหว่างปฏิบัติงาน

2. SCo

19

Program Counter (PC)

 


PC = 0 Q3-Q0 = 0000
ถ้า PC = 1 การทำงานขึ้นอยู่กับ
CP และ clk
CP = 0 ถ้านับคงเดิม
CP = 1 นับขึ้น

2. SCo

18

หน่วยความจำ

 


เก็บโปรแกรม

2. SCo


20

- ดู Slide 08-1-PC_ROM

SiCo 2 System

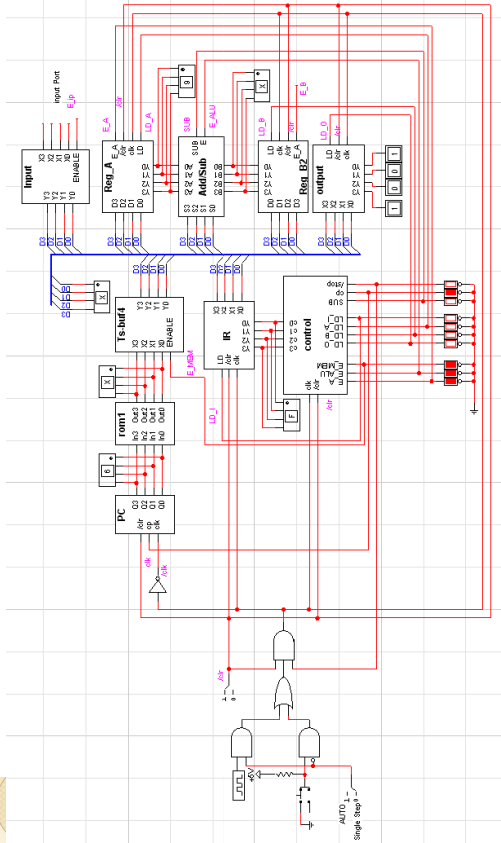


SiCo 2 System

 


คำสั่ง

รหัส	ความหมาย	สัญลักษณ์การทำงาน	รหัสขั้วจํา
1	เก็บข้อมูลในรีจิสเตอร์ A	$A < n$	MOV A, #n
2	บวกข้อมูลในรีจิสเตอร์ A กับข้อมูล n ผลลัพธ์เก็บที่รีจิสเตอร์ A	$A < A + n$	ADD A, #n
3	ลบข้อมูลในรีจิสเตอร์ A ด้วยข้อมูล n ผลลัพธ์เก็บที่รีจิสเตอร์ A	$A < A - n$	SUB A, #n
4	ส่งข้อมูลออกแสดงผล	$O/P < A$	OUT
5	เก็บข้อมูลจากรีจิสเตอร์ A ไป B	$B < A$	MOV B, A
6	เก็บข้อมูลจากรีจิสเตอร์ B ไป A	$A < B$	MOV A, B
7	อ่านข้อมูลจากพอร์ทอินพุตพุ่มาเก็บที่ A	$A < Input$	IN A
8	อ่านข้อมูลจากพอร์ทอินพุตพุ่มาเก็บที่ B	$B < Input$	IN B
F	หยุดทำงาน		HALT

วงจรถอดรหัสคำสั่ง (Instruction Decoder)

 

วงจรถอดรหัสคำสั่ง (Instruction Decoder)

 


การทำงานของคำสั่ง

รหัส	รหัสช่วยจำ	การทำงาน	T0	T1	T2	T3	T4
1	MOV A, #n	A <- n	IR <- Memory	PC <- PC+1	A <- Memory	PC <- PC+1	
2	ADD A, #n	A <- A + n	IR <- Memory	PC <- PC+1	B <- Memory	PC <- PC+1	A <- (A+B)
3	SUB A, #n	A <- A - n	IR <- Memory	PC <- PC+1	B <- Memory	PC <- PC+1	A <- (A-B)
4	OUT	O/P <- A	IR <- Memory	PC <- PC+1	O/P <- A		
5	MOV B, A	B <- A					
6	MOV A, B	A <- B					
7	IN A	A <- Input					
8	IN B	B <- Input					
F	HALT		IR <- Memory	PC <- PC+1	STOP		


T0 ถึง T4 หมายถึงจังหวะการทำงานที่ 0 ถึง 4
ซึ่งทำได้โดยการ ใช้ Ring Counter

Ring Counter

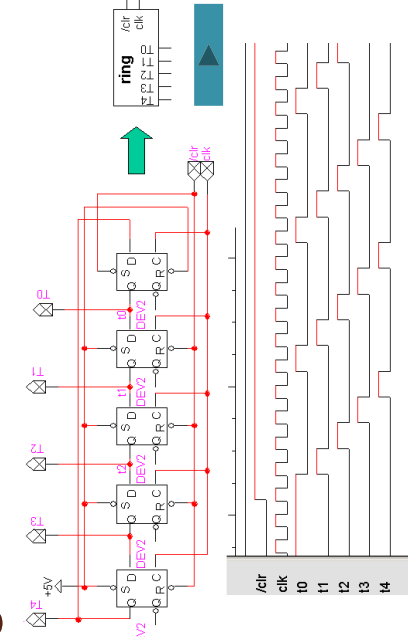

ใช้สำหรับควบคุมจังหวะการทำงานของระบบ

หน่วยควบคุม (Control Unit)

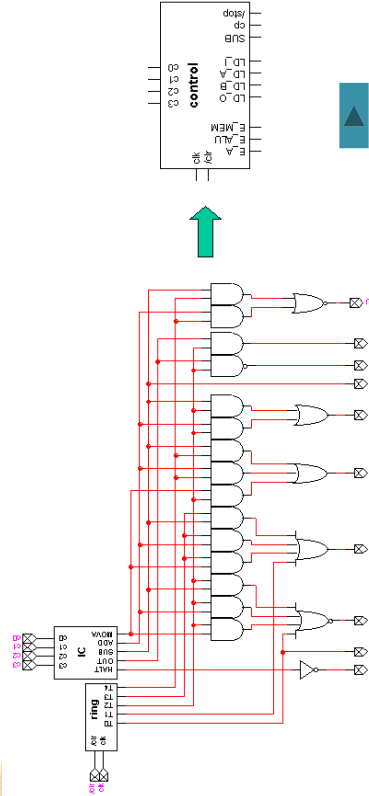

ตัวอย่างที่ 2


หน่วยควบคุม		หน่วยความจำ	
Address	Data	Mnemonic	Comment
0	7	ORG	0
1	3	INA	; อ่านอินพุตมาเก็บที่ A
3	1	SUB	A,#1 ; ลบ A ด้วย 1
4	4	OUT	; Display result
F	F	HALT	; Stop

ตัวอย่างโปรแกรม


		หน่วยความจำ	
Address	Data	Mnemonic	Comment
0	1 5	ORG	0 ; Set A = 5
2	2 4	MOV	A,#5 ; Add A with 4
4	4	ADD	A,#4 ; Display result
5	F	OUT	; Stop
		HALT	

ข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยความจำ


สถาปัตยกรรม SiCo

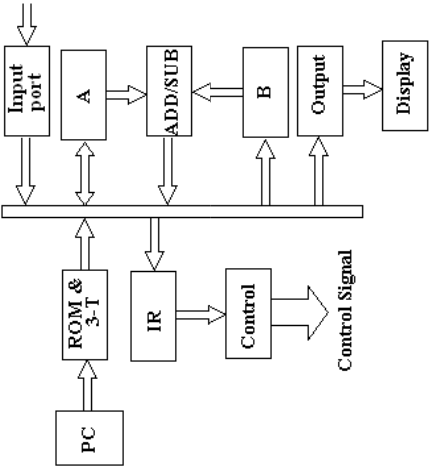


เดอะแกรมของ SiCo

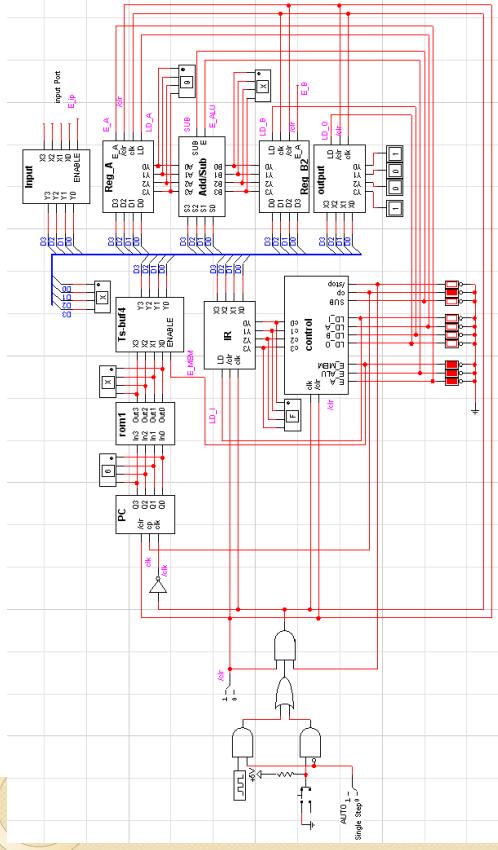


การทำงานของคำสั่ง MOV A,#n

 


การทำงานของคำสั่ง ADD A,#n

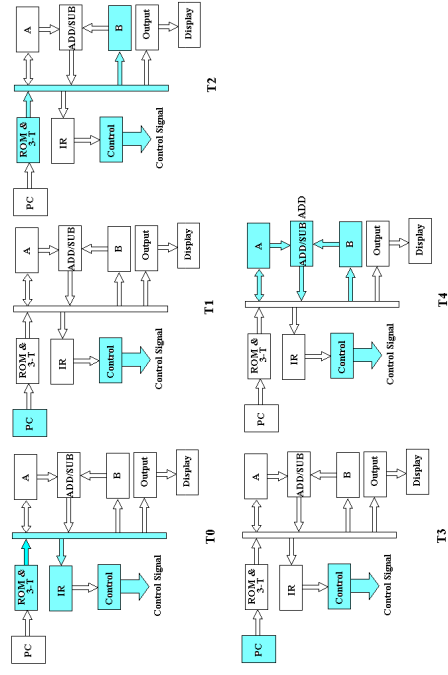

การทำงานของ SUB A, #n

 

การทำงานของคำสั่ง OUT

 

2. SICo

37

ตัวอย่างโปรแกรม

Address		Mnemonic		Comment	
Data		Opcode		Operand	
0	1 5	MOV	A,#5	; Set A = 5	
2	2 4	ADD	A,#4	; Add A with 4	
4	4	OUT		; Display result	
5	F	HALT		; Stop	

ข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยความจำ


หน่วยความจำ	
Address	Data
0	1
1	5
2	2
3	4
4	4
5	F



2. SICo

39

การทำงานของคำสั่ง HALT

 


2. SICo

38

Microprogramming

 Microprogramming เป็นการนำเอาคำสั่งจาก ROM มาทำหน้าที่แทนวงจรควบคุมทำให้สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการทำงานของวงจรได้ง่ายขึ้น



2. SICo

40

สรุปการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

