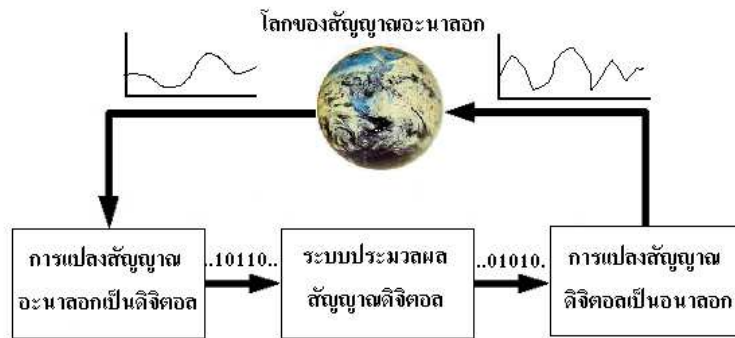


## 14. การเชื่อมต่อกับสัญญาณอนาลอก

### 14.1 บทนำ




รูปที่ 14.1 แสดงขบวนการแปลงสัญญาณระหว่างอนาลอกกับดิจิทัล

โดยทั่วไปสัญญาณที่ปรากฏอยู่ในทางธรรมชาติจะเป็นสัญญาณที่มีความต่อเนื่อง และมีขนาดได้หลายขนาดไม่จำกัด สัญญาณลักษณะนี้เรียกว่า “สัญญาณอนาลอก” ถ้าต้องการนำสัญญาณอนาลอกนี้มาประมวลผลด้วยระบบดิจิทัล จะต้องมีการเปลี่ยนสัญญาณนี้ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลเสียก่อน ระบบนี้เรียกว่า การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล (Analog to Digital conversion หรือ A/D) และในทางตรงข้ามกัน เมื่อประมวลผลได้แล้วสัญญาณที่ได้ยังเป็นสัญญาณดิจิทัลอยู่ ถ้าต้องการนำออกสู่โลกภายนอกแบบสัญญาณอนาลอก ก็ต้องทำการแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณอนาลอกด้วยระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาลอก (Digital to Analog Conversion หรือ D/A )
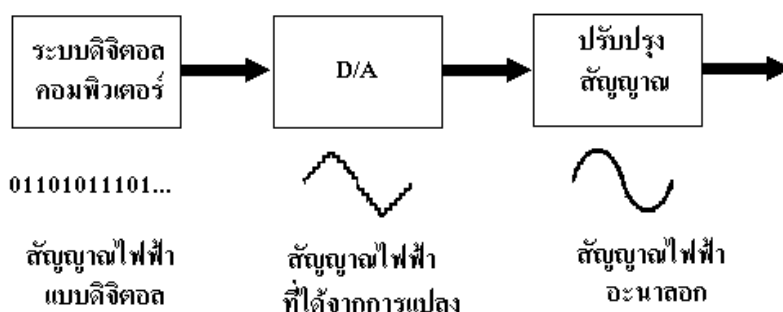
### 14.2 วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาลอก (Digital-to-Analog Converter หรือ D/A )


หมายถึงวงจรที่เปลี่ยนข้อมูลทางดิจิทัลให้เป็นค่าอนาลอก ค่าอนาลอกนี้อาจเป็นกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าก็ได้



รูปที่ 14.2 แสดงขบวนการแปลงสัญญาณจากดิจิทัลเป็นอนาลอก


เทคนิคการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอะนาลอกมีหลายวิธีเช่น Binary Weighted DAC และ R/2R Ladder การทำงานของแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้

### 14.2.1 Binary Weighted DAC

 

รูปที่ 14.3 แสดงวงจรออปแอมป์แบบกลับสัญญาณ (Inverting Amp.)

 คุณสมบัติของวงจรประเภทนี้ได้แก่ ความต้านทานอินพุตสูง อัตราขยายแรงดันมีค่าเท่ากับ  $-R_f/R_{in}$



รูปที่ 14.4 วงจร Binary Weighted DAC

ตามรูปที่ 14.4 จะเห็นได้ว่าแรงดันเอาต์พุตต่ำสุดเกิดเมื่อสวิตช์ D3- D0 อยู่ตำแหน่ง '0'

$$V_{out} = 0 \text{ โวลต์}$$

ถ้า D3- D0 อยู่ตำแหน่ง '1' จะได้แรงดันเอาต์พุตสูงสุด


$$V_{out} = -V_{ref} \times R_f \times (1/1k + 1/2k + 1/4k + 1/8k)$$

$$V_{out} = -V_{ref} \times 1 \times (1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8)$$

$$V_{out} = -V_{ref} \times (1 + .5 + .25 + .125)$$

$$V_{out} = -1.875 \times V_{ref}$$

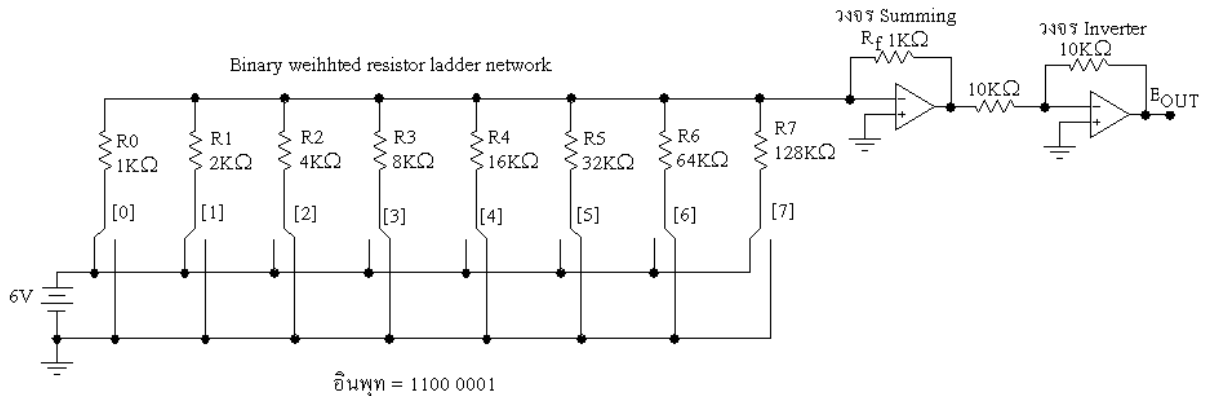เช่นถ้า  $V_{ref} = +5V$   $V_{out}$  เมื่ออินพุตเป็น '1' หมดจะได้  $-9.375$  โวลท์ แต่การทำงานจริงให้มีจำนวนบิตมากขึ้นต้องใช้ความต้านทานขนาดใหญ่ขึ้น ตัวอย่าง จึงคำนวณหาค่า  $E_{out}$




รูปที่ 14.5 ตัวอย่างวงจร DAC ขนาด 8 บิต

### 14.2.2 R/2R Ladder

เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการผลิตเป็นวงจรรวม เพราะว่า ใช้ค่าความต้านทานต่ำและใช้เพียง 2 ค่าคือ  $1R$  กับ  $2R$  เช่น  $1K$  กับ  $2K$  ตัวอย่างวงจรมีลักษณะตามรูปที่ 14.6 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ห้วงจรโดยใช้

Thevenin's theorem

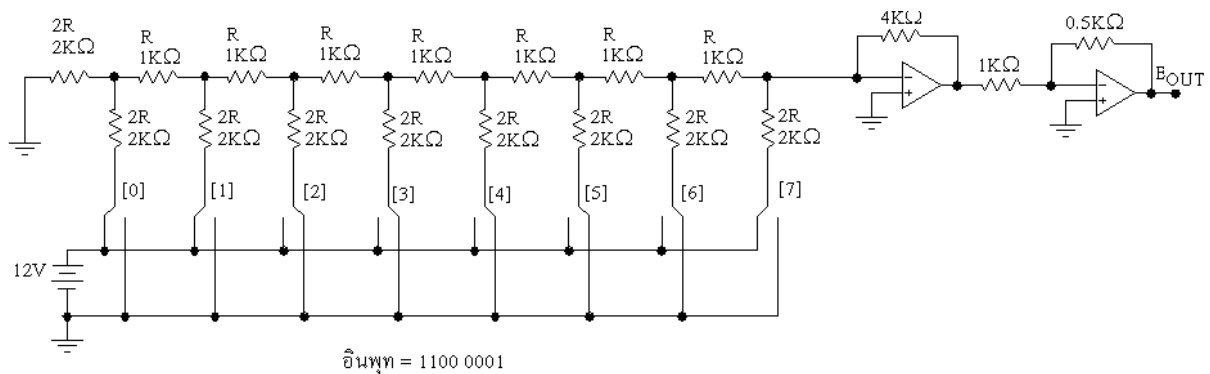

รูปที่ 14.6 ตัวอย่างวงจร DAC แบบ R/2R Ladder ขนาด 8 บิต


การวิเคราะห์ห้วงจรโดยใช้ทฤษฎี Thevenin

หา  $R_{th}$  ของ Thevenin

ที่ตำแหน่งบิตต่างๆ สามารถหา  $R_{th}$  ได้ดังนี้

บิต 0  $R_{th} = 1k$ , บิต 1  $R_{th} = 1k$ , บิต 2  $R_{th} = 1k$ , บิต 3  $R_{th} = 1k$ , บิต 4  $R_{th} = 1k$ , บิต 5  $R_{th} = 1k$ ,

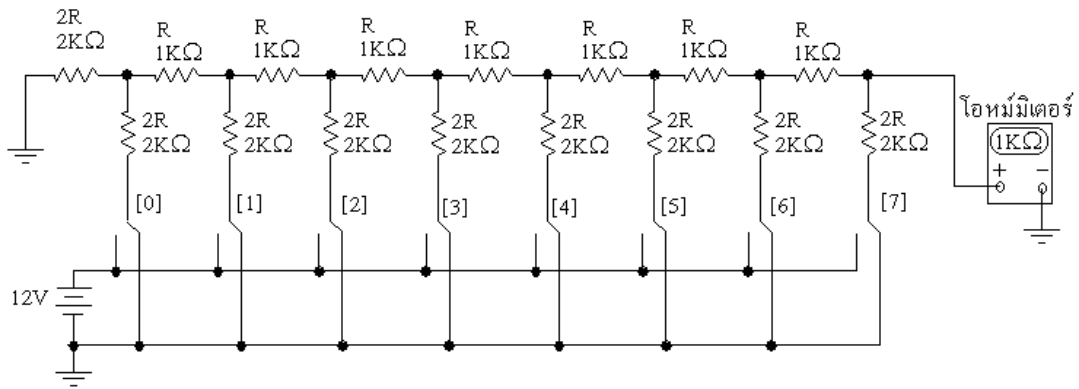
บิต 6  $R_{th} = 1k$  และ บิต 7  $R_{th} = 1k$



รูปที่ 14.7 วงจร Thevenin equivalent เพื่อหา Rth

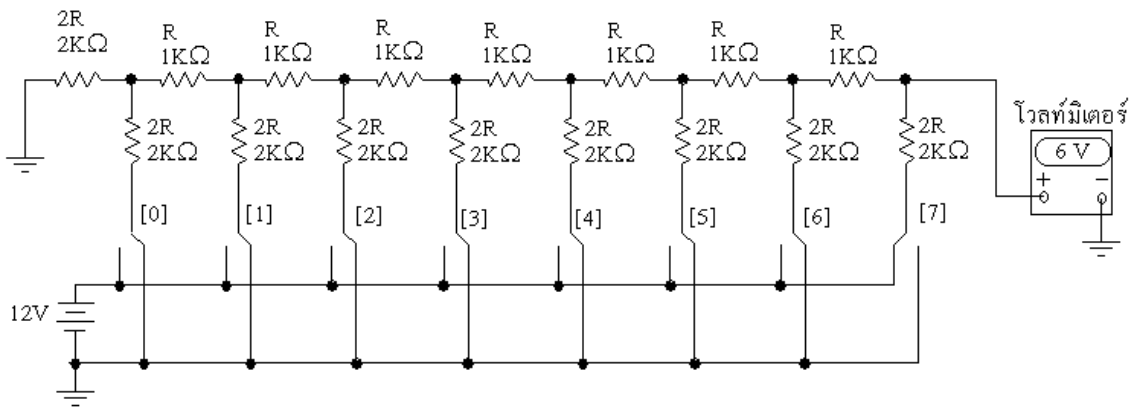**หา Vth ของ Thevenin**

ที่ตำแหน่งบิตต่างๆ สามารถหา Vth ได้ดังนี้



รูปที่ 14.8 วงจร Thevenin equivalent เพื่อหา Vth เมื่อบิต 7 เป็น '1'

บิต 0 Vth = 46.875 mV, บิต 1 Vth = 93.75 mV, บิต 2 Vth = 0.1875 V, บิต 3 Vth = 0.375 V,  
 บิต 4 Vth = 0.75 V, บิต 5 Vth = 1.5 V, บิต 6 Vth = 3V และ บิต 7 Vth = 6V

**14.2.3 เทอมที่เกี่ยวข้องกับ DAC**

**Resolution**

เป็นขนาดที่เล็กที่สุดที่ D/A สามารถสร้างได้ ขนาดนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนบิตของ D/A หรือคำนวณได้จาก

$$V_{res} = \left( \frac{V_{REF}}{2^n} \right)$$

จำนวนระดับของสัญญาณอะนาลอก

$$\text{Analog Levels} = 2^n$$

### ค่าความเที่ยงตรง(Accuracy)

เป็นการเปรียบเทียบค่าจริงกับค่าที่คำนวณได้ ปกติจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเอาต์พุตเมื่อเต็มสเกล (Full scale)

### ความเร็ว (Speed)


หมายถึงความเร็วของ Output settling time ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องใช้เพื่อสร้างค่าเอาต์พุตเมื่ออินพุตมีการเปลี่ยนแปลง

### การผิดพลาดใน DAC

DAC ที่ดีต้องให้ค่าเอาต์พุตออกมาตรงตามค่าอินพุต เมื่ออินพุตให้ค่ามากขึ้น สัญญาณเอาต์พุตก็ต้องมีค่ามากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอินพุตแต่ละขั้นก็ต้องให้ค่าเอาต์พุตเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นเท่าๆกันด้วย แต่ถึงกระนั้น ในทางเป็นจริง DAC ก็มีการผิดพลาดเช่นกัน การผิดพลาดใน DAC มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ Non-linear distortion และ Non-monotonic distortion
 
#### Non-Linear Distortion:


ลักษณะการผิดพลาดแบบนี้จะให้ค่าเอาต์พุตของแต่ละสเต็ปไม่เท่ากัน



รูปที่ 14.9 การผิดพลาดแบบ Non-linear
 
#### Non-Monotonic Distortion

ลักษณะการผิดพลาดแบบนี้จะให้ค่าเอาต์พุตของแต่ละสเต็ปไม่เท่ากัน และบางครั้งให้ค่าเอาต์พุตลดลงทั้งๆที่อินพุตมีค่าเพิ่มขึ้น



**รูปที่ 14.10** การผิดพลาดแบบ Monotonic

ตัวอย่าง DAC ขนาด 2 บิต มีแรงดันอ้างอิง 8 โวลต์และค่าความเที่ยงตรง @ ±0.2% จงหาค่า resolution และค่าความเที่ยงตรงในเทอมของแรงดัน

$$\text{Resolution} = 1/2^2 = 1/4 = 25\% \text{ หรือ } \text{Resolution} = (1/4)(8V) = 2V$$

$$\text{Accuracy} = (\pm 0.2\%)(8V) = \pm 16mV$$

**สรุปการคำนวณ**

$$V_{OUT} = V_{ref}^- + X_{10} \left( \frac{V_{ref}^+ - V_{ref}^-}{2^n} \right)$$

$$V_{OUT} = V_{min} + X_{10} \left( \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n - 1} \right)$$

$$\text{Resolution} = \left( \frac{V_{ref}^+ - V_{ref}^-}{2^n} \right)$$

$$\text{Resolution} = \left( \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n - 1} \right)$$


$$V_{OUT} = V_{ref}^- + X_{10} \text{Resolution}$$

$$V_{OUT} = V_{min} + X_{10} \text{Resolution}$$

$V_{OUT}$ = Output Voltage
$V_{ref}^-$ = Voltage Reference -
$V_{ref}^+$ = Voltage Reference +
$V_{min}$ = Minimum output voltage
$V_{max}$ = Maximum output voltage
$X_{10}$ = Input value base 10
$n$ = จำนวนบิต

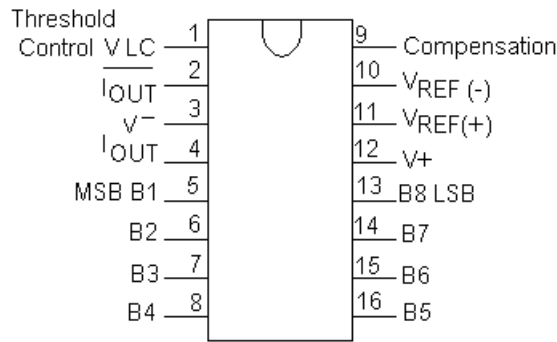
**14.2.4 DAC0800**

DAC 0800 เป็นวงจรรวมที่ทำหน้าที่เป็น DAC มีอินพุต 8 บิต ให้เอาท์พุทเป็นกระแส ตำแหน่งขาสัญญาณเป็นตามรูป 4.11 และ บล็อกไดอะแกรมแสดงอยู่ในรูปที่ 14.12



รูปที่ 14.11 ลักษณะตัวถังและขาสัญญาณของ DAC0800

ขาสัญญาณ	ชื่อ	ความหมาย
1	GND	Ground
2	IOUT'	Output
4	IOUT	Output'
5	B1 → MSB	Input
	: : :	
12	B8 → LSB	Input
14	VREF(+)	Reference voltage for output
15	VREF(-)	Reference voltage for output

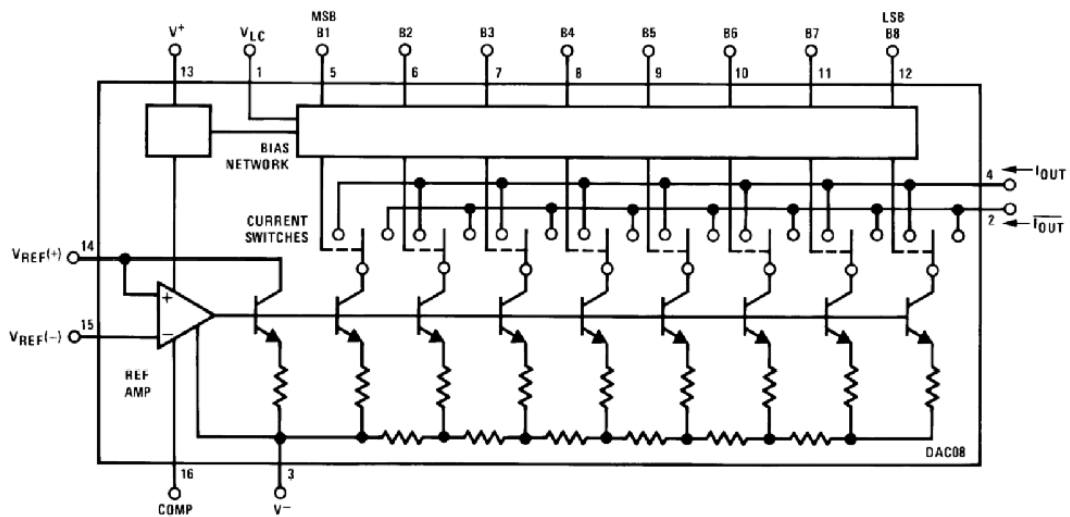


รูปที่ 14.12 ใตอะแกรรมของ DAC0800





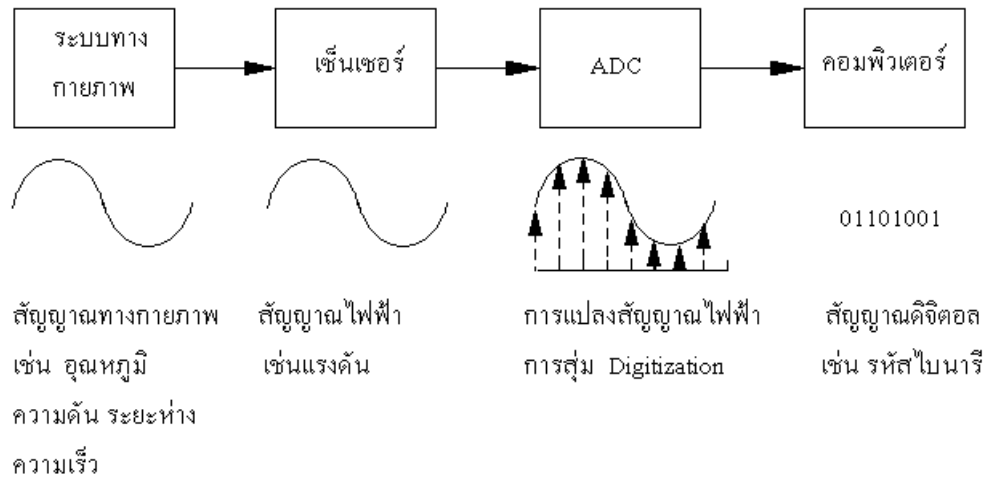
สัญญาณนี้ต้องถูกแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิทัลด้วยวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ADC หลังจากนั้นจึงได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลที่พร้อมจะนำไปประมวลผลในระบบดิจิทัลได้



รูปที่ 14.15 ลักษณะการใช้งาน ADC


การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัลนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่นตัวอย่างวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัลแบบง่ายๆ โดยการใช้วงจร Analog comparator ตามรูปที่ 14.16 ซึ่งให้อาท์พุทออกมาขนาด 1 บิต นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆอีกเช่น

 - Digital Ramp ADC (Counter method)
- Successive Approximation
- Parallel Comparator (“Flash”)
- Dual Slope



รูปที่ 14.16 ลักษณะของ ADC ขนาด 1 บิต
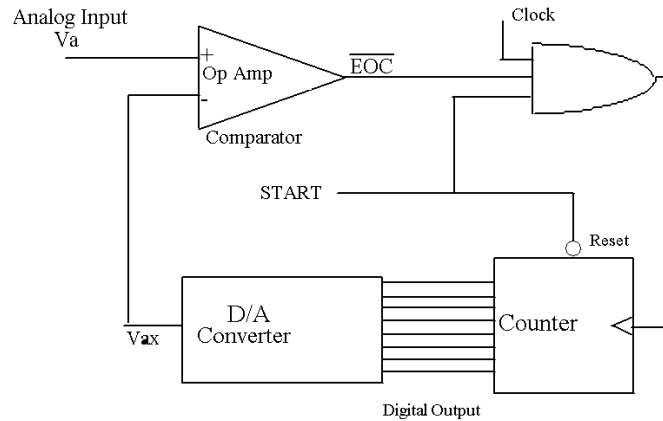
### 14.3.1 Digital Ramp ADC (Counter method)




รูปที่ 14.17 ลักษณะของ ADC แบบ Counter method

บล็อกไดอะแกรมของวิธีนี้แสดงอยู่ในรูปที่ 14.17 โดยมีการทำงานดังนี้

- 1) เมื่อเริ่มสั่งให้แปลงสัญญาณ  $START = 0$  จะเป็นการรีเซ็ตวงจรรนับ (Counter) ให้ได้เป็น 0 ทุก บิต หลังจากนั้น  $START$  จะต้องเป็น 1 เพื่อเริ่มขบวนการทำงาน
- 2) ค่าจากวงจรรนับจะถูกแปลงให้เป็นค่าอนาลอก  $V_{ax}$  โดย DAC
- 3) ค่า  $V_{ax}$  จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ ค่าแรงดันอินพุต  $V_a$  โดยตัวเปรียบเทียบ (Comparator)
  - ถ้า  $V_a > V_{ax}$  เอาท์พุท  $\overline{EOC} = 1$  ทำให้ผลของการ AND ระหว่าง  $START$   $\overline{EOC}$  และ Clock ได้เป็นสัญญาณ Clock ป้อนเข้าวงจรรนับ วงจรรนับก็จะนับค่าขึ้นไปเรื่อยๆ ขบวนการก็จะเป็นไปตาม ขั้นที่ 2 และ 3 จนกว่า  $V_a$  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  $V_{ax}$
  - ถ้า  $V_a < \text{หรือ} = V_{ax}$  เอาท์พุท  $\overline{EOC} = 0$  วงจรรนับจะหยุดนับ เป็นการเสร็จสิ้นการทำงาน

### 14.3.2 Successive Approximation

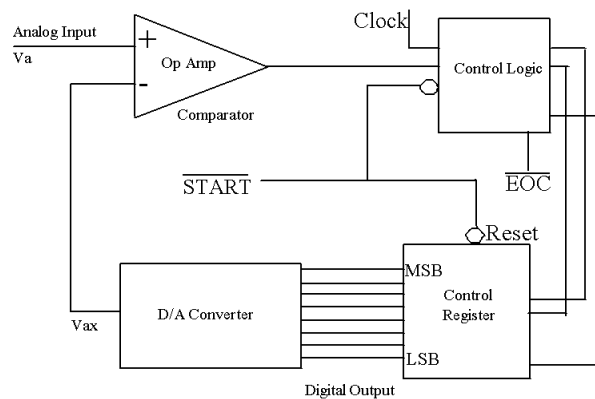

รูปที่ 14.18 ลักษณะของ ADC แบบ Successive Approximation

บล็อกไดอะแกรมของวิธีนี้แสดงอยู่ในรูปที่ 14.18 โดยมีการทำงานดังนี้


- 1) เมื่อเริ่มสั่งให้แปลงสัญญาณ  $START = 0$  จะเป็นการรีเซ็ต Control logic และ Control Register ให้เป็น 0 ทุกบิต พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งบิตที่ต้องเซ็ตหรือรีเซ็ตเป็นบิตที่ 7 หลังจากนั้น  $START$  จะต้องเป็น 1 เพื่อเริ่มขบวนการทำงาน
- 2) ค่าจากวงจรนับจะถูกแปลงให้เป็นค่าอนาล็อก  $V_{ax}$  โดย DAC
- 3) ค่า  $V_{ax}$  จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ ค่าแรงดันอินพุต  $V_a$  โดยตัวเปรียบเทียบ (Comparator)
  - ถ้า  $V_a > V_{ax}$  เอาท์พุทของตัวเปรียบเทียบจะเป็น 1 และ  $\overline{EOC} = 1$  เมื่อสัญญาณ Clock เข้ามา Control logic จะเซ็ตบิตที่ระบุให้เป็น 1 พร้อมทั้งเลื่อนการระบุบิตลงมา 1 ตำแหน่ง แล้วกลับไปเปรียบเทียบใหม่
  - ถ้า  $V_a < V_{ax}$  เอาท์พุท  $\overline{EOC} = 1$  เมื่อสัญญาณ Clock เข้ามา Control logic จะรีเซ็ตบิตที่ระบุให้เป็น 0 พร้อมทั้งเลื่อนการระบุบิตลงมา 1 ตำแหน่ง แล้วกลับไปเปรียบเทียบใหม่
  - การทำงานจะวนอยู่ในข้อ 3 นี้จนกว่าจะทำครบทุกบิต (ในที่นี้มี 8 บิต) หรือ  $V_a = V_{ax}$  เอาท์พุท  $\overline{EOC}$  จะเท่ากับ 0 วงจรจะหยุดทำงาน เป็นการเสร็จสิ้นการทำงาน

วิธีการแปลงแบบนี้ให้ความเร็วมากกว่าแบบ การนับ อีกทั้งราคาก็ถูกจึงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก
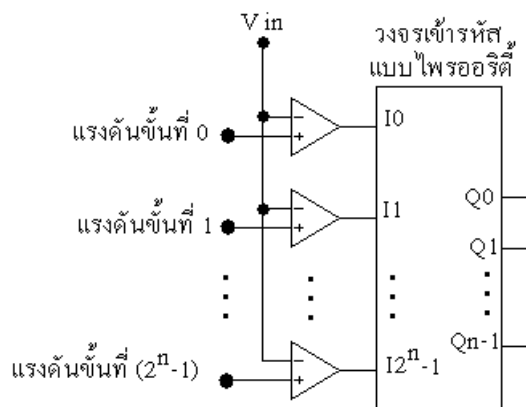
### 14.3.3 Parallel Comparator ("Flash") ADC


เป็นวิธีที่เร็วที่สุด ใช้ในสโคปแบบดิจิทัล สัญญาณวิดีโอ และการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง แต่ก็มีข้อเสียในด้านราคา เพราะที่ใช้ฮาร์ดแวร์ในการสร้างมาก ดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการจำนวนบิตน้อยๆ

ลักษณะของวงจรประกอบด้วยตัวเปรียบเทียบและวงจรเข้ารหัส จำนวนของตัวเปรียบเทียบเช่นถ้า



รูปที่ 14.19 ลักษณะของ ADC แบบ Flash

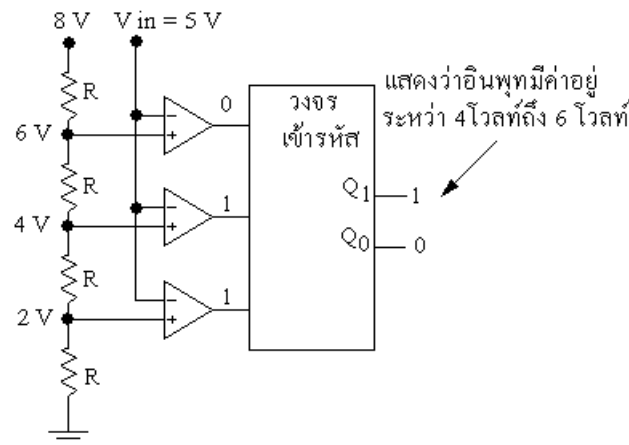
ต้องการ ADC ขนาด 2 บิตมีจำนวน 4 สเต็ป ซึ่งมีแรงดันอ้างอิง 8 โวลต์ ดังนั้นแต่ละสเต็ป 0 โวลต์ 2 โวลต์ 4 โวลต์ และ 6 โวลต์ ดังนั้นต้องใช้ตัวเปรียบเทียบ 3 ตัว ตามรูปที่ 14.20 ดังนั้นเมื่อป้อนแรงดันอินพุท เช่น 5 V เข้ามา ตัวเปรียบเทียบทั้ง 3 ตัวจะทำการเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิงของแต่ละระดับได้เอาท์พุท เป็น 0 1 1 วงจรเข้ารหัสจึงให้เอาท์พุทเป็นรหัสไบนารี 10 ตามรูปที่ 14.20



รูปที่ 14.20 ตัวอย่าง ADC แบบ Flash ขนาด 2 บิต
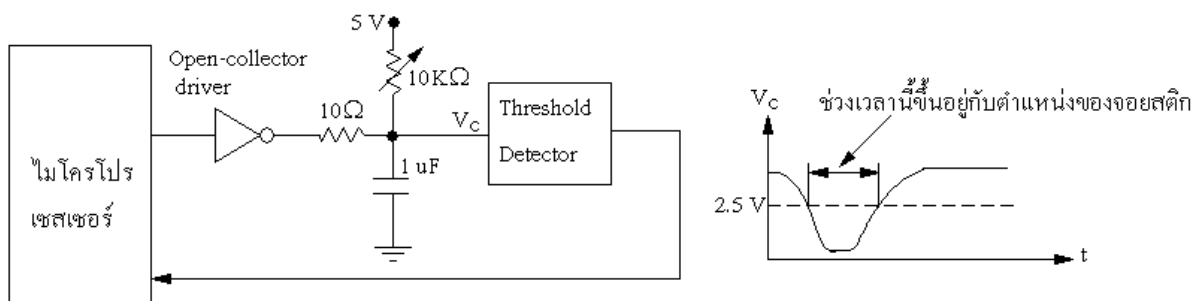
#### 14.3.4 ADC แบบอื่นๆ

นอกจากแบบที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมี ADC แบบอื่นๆ อีกเช่น ADC ที่ใช้ใน จอยสติค (Joystick) ของคอมพิวเตอร์ Apple II โดยมีรูปแบบตามรูปที่ 14.21 สำหรับ Threshold Detector อาจใช้ Op-amp ที่ใช้แรงดันอ้างอิงที่ขา inverting เป็น 2.5 โวลต์ หรือใช้ 74LS14 หรือ 74HCT14 ก็ได้ ส่วนตำแหน่งของ จอยสติคกำหนดด้วย Potentiometer ซึ่งเป็นความต้านทานที่ปรับค่าได้ หลักการทำงานจะใช้การวัดค่า RC time constant ที่เกิดจากการประจุให้กับ C 1  $\mu$ F ทั้งนี้การชาร์ตและดิสชาร์ต ประจุนี้ สั่งงานด้วย โปรแกรมของไมโครโปรเซสเซอร์



รูปที่ 14.21 ลักษณะของ ADC แบบ Apple II A-to-D for joystick

### 14.3.5 ข้อกำหนดของ ADC

#### Resolution

เหมือนกับใน DAC จะเป็นตัวกำหนดค่าความผิดพลาดของการ quantizing ซึ่งเป็นการผิดพลาดจากค่าที่แท้จริง

#### Accuracy

เหมือนกับใน DAC เป็นการแสดงค่าที่ถูกต้องเมื่อเทียบกับระหว่างค่าที่แท้จริงกับค่าที่กำหนดได้


#### Conversion Time

ระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงสัญญาณ

#### Sample and Hold

เมื่อสัญญาณมีความถี่สูงถ้าไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้แปลง ควรใช้


Sample and Hold

 

รูปที่ 14.22 การใช้ Sample and Hold
 
#### Sampling Rate


ความถี่ของการแปลงสัญญาณ เช่นถ้าเป็น 44 kHz ก็หมายถึงว่าการแปลงสัญญาณจะเกิดขึ้นทุกๆ 22.7  $\mu$ S



Each sample is quantized into a digital number. (e.g. 12 bits)


รูปที่ 14.23 ลักษณะของการสุ่มสัญญาณ
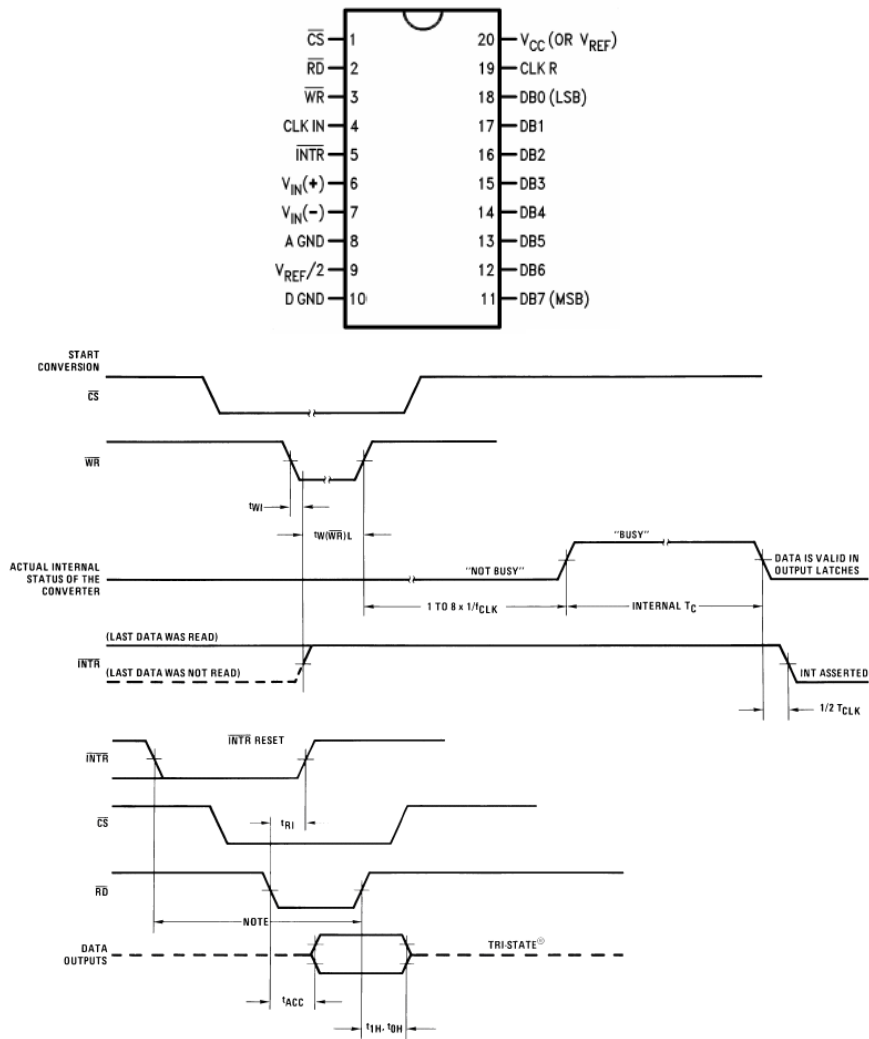
### 14.3.6 ADC0804 8-Bit $\mu$ P Compatible A/D Converters



รูปที่ 14.24 ลักษณะของ ADC 0804 และไคอะแกรมเวลาของการแปลงสัญญาณ


ตัวอย่างการใช้งาน ADC0804 กับ AT89C51

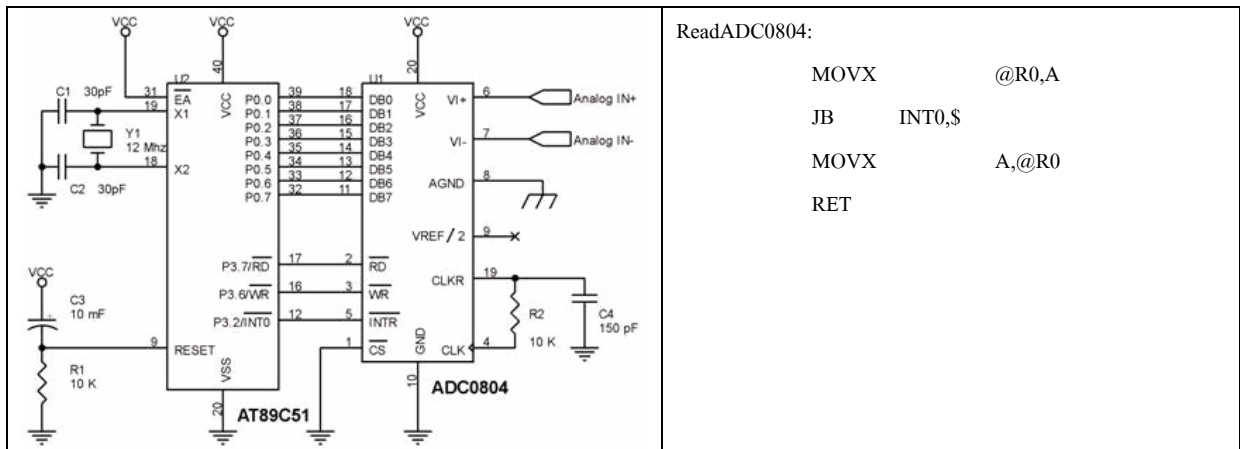

รูปที่ 14.25 การใช้งาน ADC0804 กับ AT89C51
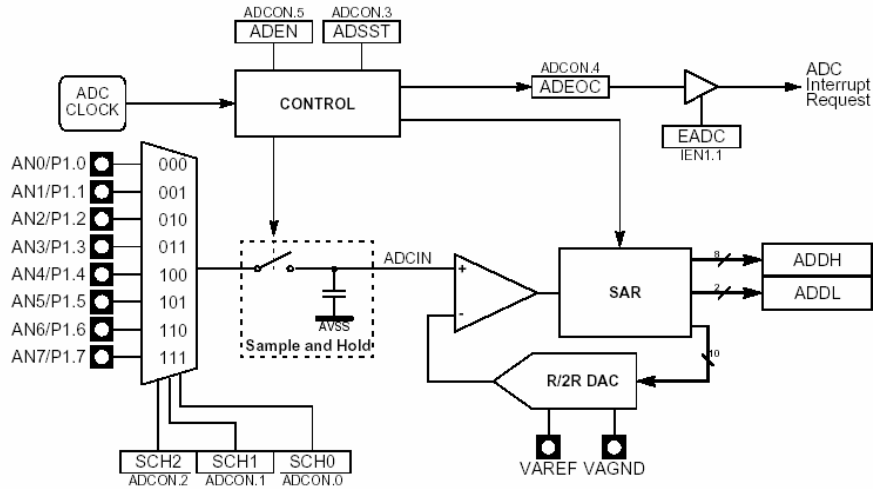
### 14.3.7 ADC ขนาด 10 บิตของ T89C51AC2

T89C51AC2 มี ADC ขนาด 10 บิตอยู่ภายในมีคุณสมบัติเด่นๆดังนี้



รูปที่ 14.26 บล็อกไดอะแกรม ADC ของ T89C51AC2

- รองรับอินพุตได้ 8 ช่องแบบมัลติเพลกซ์
- เป็น ADC ขนาด 10 บิต
- เวลาในการแปลง 20  $\mu$ S
- ใช้แรงดันอ้างอิง +2.4 ถึง +3 โวลต์
- รับสัญญาณอินพุตได้ตั้งแต่ 0 ถึง 3 โวลต์
- สามารถอินเทอร์รัพท์ซัพPLYได้
- กำหนดความถี่ของสัญญาณนาฬิกาได้
- Integral non-linearity ทั่วๆไป 1 LSB และสูงสุดไม่เกิน 2 LSB
- Differential non-linearity ทั่วๆไป 0.5 LSB และสูงสุดไม่เกิน 1 LSB


ข้อกำหนดในการใช้งานมีดังนี้

#### ADC Port1 I/O Functions

ADC นี้ใช้ขาพอร์ต 1 ร่วมกับ I/O โดยกำหนดที่รีจิสเตอร์ ADCF ถ้าให้เป็น 1 แสดงว่าให้ทำหน้าที่เป็น สัญญาณอินพุตของ ADC ถ้าให้เป็น 0 แสดงว่าให้ทำหน้าที่เป็นพอร์ต I/O

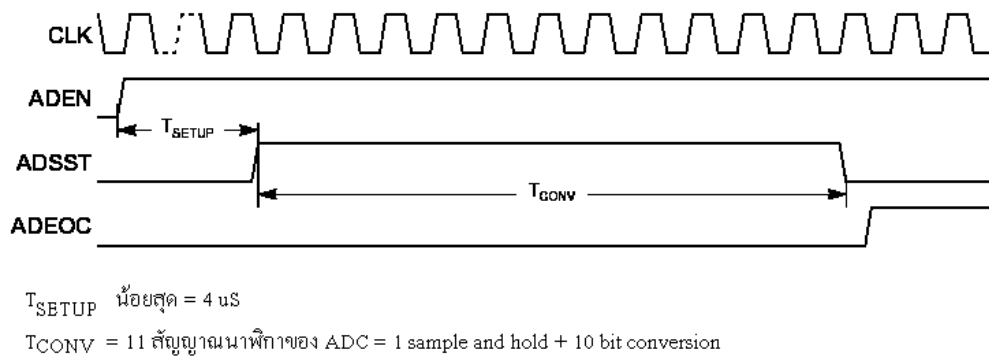
#### ระยะเวลาในการแปลง

ใช้เวลาในการแปลงสัญญาณ 11 สัญญาณนาฬิกา และเวลา setup ไม่น้อยกว่า 4  $\mu$ S มีไดอะแกรมเวลาการแปลงตามรูปที่ 14.27



รูปที่ 14.27 ไตอะแกรมการทำงานของ ADC ของ T89C51AC2

### A/D Converter clock

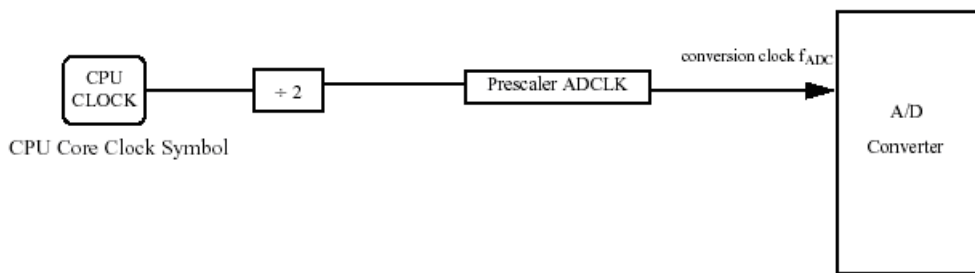

รูปที่ 14.28 ADC Converter clock

### ADC Standby Mode

ถ้าไม่ได้ใช้ ADC สามารถให้ ADC อยู่ใน standby mode ได้โดยให้บิต ADEN ในรีจิสเตอร์ ADCON เป็น 0 ในโหมดนี้ กำลังงานสูญเสียประมาณ 1 ไมโครวัตต์

### รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

**ADCF (ADC Configuration Register)** ใช้กำหนดหน้าที่ของพอร์ต P1

#### ADCF (S:F6h)

ADC Configuration

7	6	5	4	3	2	1	0
CH 7	CH 6	CH 5	CH 4	CH 3	CH 2	CH 1	CH 0
Bit Number	Bit Mnemonic	Description					
7-0	CH 0:7	<b>Channel Configuration</b> Set to use P1.x as ADC input. Clear to use P1.x as standart I/O port.					

Reset Value=0000 0000b

รูปที่ 14.29 หน้าที่ของบิตแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ ADCF



## ADCON (ADC Control Register) ใช้กำหนดการทำงานและเป็นสถานะการทำงาน

### ADCON (S:F3h)

ADC Control Register

7	6	5	4	3	2	1	0
-	PSIDLE	ADEN	ADEOC	ADSST	SCH2	SCH1	SCH0
Bit Number	Bit Mnemonic	Description					
7	-						
6	PSIDLE	<b>Pseudo Idle mode (best precision)</b> Set to put in idle mode during conversion Clear to convert without idle mode.					
5	ADEN	<b>Enable/Standby Mode</b> Set to enable ADC Clear for Standby mode (power dissipation 1 $\mu$ W).					
4	ADEOC	<b>End Of Conversion</b> Set by hardware when ADC result is ready to be read. This flag can generate an interrupt. Must be cleared by software.					
3	ADSST	<b>Start and Status</b> Set to start an A/D conversion. Cleared by hardware after completion of the conversion					
2-0	SCH2:0	<b>Selection of channel to convert</b> see Table 21					

Reset Value=X000 0000b

รูปที่ 14.30 หน้าทีของบิตแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ ADCON

## ADCLK (ADC Clock prescaler) ใช้กำหนดค่าสัญญาณนาฬิกา

### ADCLK (S:F2h)

ADC Clock Prescaler

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	PRS 4	PRS 3	PRS 2	PRS 1	PRS 0
Bit Number	Bit Mnemonic	Description					
7-5	-	<b>Reserved</b> The value read from these bits are indeterminate. Do not set these bits.					
4-0	PRS4:0	<b>Clock Prescaler</b> $f_{ADC} = f_{osc} / (4 \text{ (or } 2 \text{ in X2 mode)} * PRS)$					

Reset Value: XXX0 0000b

รูปที่ 14.31 หน้าทีของบิตแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ ADCLK ADDH และ ADDL

## ADDH และ ADDL (ADC Data high byte and low byte register) เป็นค่าที่แปลงได้

### ADDH (S:F5h Read Only)

ADC Data High byte register

7	6	5	4	3	2	1	0
ADAT 9	ADAT 8	ADAT 7	ADAT 6	ADAT 5	ADAT 4	ADAT 3	ADAT 2
Bit Number	Bit Mnemonic	Description					
7-0	ADAT9:2	ADC result bits 9-2					

Reset Value: 00h

### ADDL (S:F4h Read Only)

ADC Data Low byte register

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	ADAT 1	ADAT 0
Bit Number	Bit Mnemonic	Description					
7-2	-	<b>Reserved</b> The value read from these bits are indeterminate. Do not set these bits.					
1-0	ADAT1:0	ADC result bits 1-0					

Reset Value: 00h

รูปที่ 14.32 หน้าทีของบิตแต่ละบิตของรีจิสเตอร์ ADCLK ADDH และ ADDL

## ตัวอย่างการควบคุม ADC

### [1] Configure P1.2 and P1.3 in ADC channels

```
ADCF = 0Ch           // configure channel P1.2 and P1.3 for ADC
ADCON = 20h          // Enable the ADC
```

### [2] Start a standard conversion


```
// The variable "channel" contains the channel to convert
// The variable "value_converted" is an unsigned int
ADCON and = F8h      // Clear the field SCH[2:0]
ADCON |= channel     // Select channel
ADCON |= 08h         // Start conversion in standard mode
while((ADCON and 01h) != 01h) // Wait flag End of conversion
ADCON and = EFh      // Clear the End of conversion flag
value_converted = (ADDH << 2)+(ADDL) // read the value
```

### [3] Start a precision conversion (need interrupt ADC)

```
// The variable "channel" contains the channel to convert
EADC = 1             // Enable ADC
ADCON and = F8h     // clear the field SCH[2:0]
ADCON |= channel     // Select the channel
ADCON |= 48h        // Start conversion in precision mode
```

ถ้าต้องการให้ ADC สามารถอินเทอร์รัพท์ได้ ต้องให้ EA = 1 ด้วย

## ระบบอินเทอร์รัพท์ของ T89C51AC2

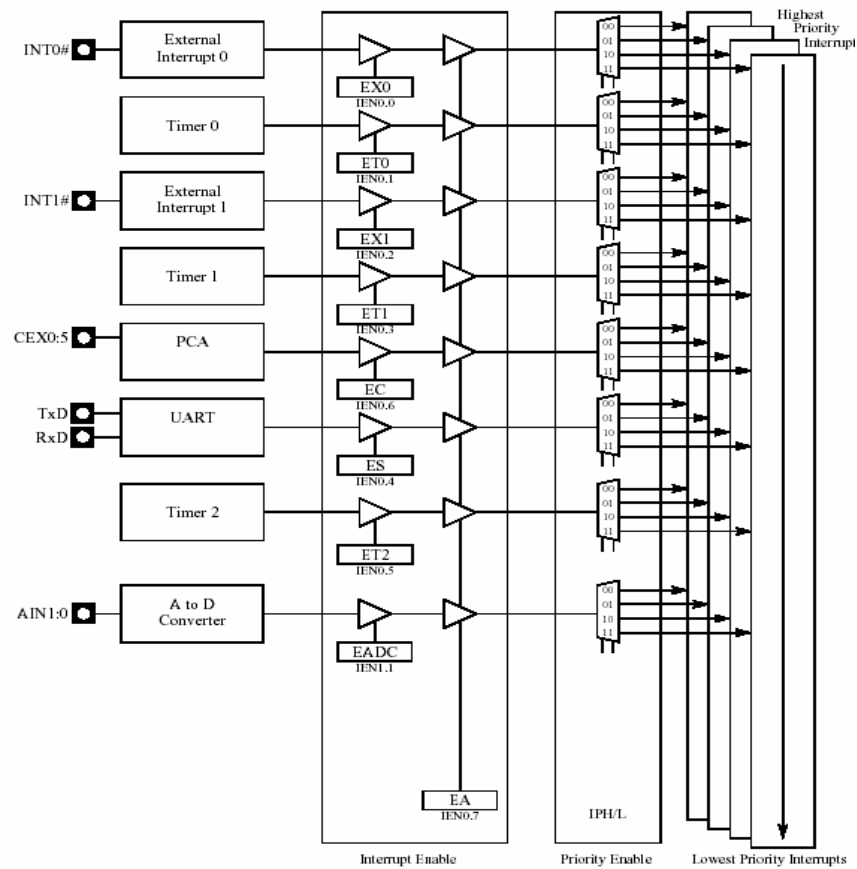

รูปที่ 14.33 ระบบอินเทอร์รัพท์ของ T89C51AC2

### ระดับความสำคัญของสัญญาณอินเทอร์รัพท์

#### การกำหนดค่าความสำคัญของการอินเทอร์รัพท์

IPH.x	IPL.x	Interrupt Level Priority
0	0	0 (Lowest)
0	1	1
1	0	2
1	1	3 (Highest)

#### ลำดับความสำคัญของอินเทอร์รัพท์ต่างๆของ T89C51AC2

Interrupt Name	Interrupt Address Vector	Priority Number
external interrupt (INT0)	0003h	1
Timer0 (TF0)	000Bh	2
external interrupt (INT1)	0013h	3
Timer1 (TF1)	001Bh	4
PCA (CF or CCFn)	0033h	5
UART (RI or TI)	0023h	6
Timer2 (TF2)	002Bh	7
-	-	-
ADC (ADCI)	0043h	8