

## บทที่ 2

# องค์ประกอบของภาษา VHDL

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา VHDL
- โครงสร้างของภาษา VHDL
- ไลบรารี (Libraries)
- คอมโปเนนต์ (Component)

# ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา VHDL

- การทำงานแบบลำดับและแบบขนาน
- ออบเจกต์ (OBJECTS)

# การทำงานแบบลำดับและแบบขนาน

- การทำงานแบบลำดับ (Sequential) →
- การทำงานแบบขนาน (Concurrent) ↓

```
P1 = seg[i];  
P2 = dig[i];  
delay_ms(100)  
P2 = 0x0F;
```

X <= A and B;	Z <= X or Y;
Y <= C xor D;	X <= A and B;
Z <= X or Y;	Y <= C xor D;

# ออบเจกต์ (OBJECTS)

ออบเจกต์ในภาษา VHDL หมายถึงองค์ประกอบหนึ่งในระบบ ใช้สำหรับเก็บค่าต่างๆ มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ(Class) ได้แก่

- ค่าคงที่ (Constant)
  - เมื่อกำหนดค่าให้แล้วจะคงค่านั้นตลอดไป ไม่สามารถตัดแปลงหรือแก้ไขได้
- ตัวแปร(Variable)
  - สามารถกำหนดค่าและเปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดการทำงาน แต่ณ เวลาหนึ่งๆจะเก็บค่าได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น
- สัญญาณ(Signal )
  - ใช้สำหรับการเชื่อมต่อโมดูลต่างๆเข้าด้วยกัน ถ้าเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ Signal แทนขาของอุปกรณ์ หรือสายไฟที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในวงจรเข้าด้วยกัน

# กฎเกณฑ์ การตั้งชื่อ Object

- เป็นพยัญชนะ ตัวเลข หรือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ในภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสมอ โดยมีความยาวไม่จำกัด
- พยัญชนะตัวเล็กหรือตัวใหญ่มีค่าเท่ากัน
- ห้ามใช้คำสงวนของ VHDL เช่น PORT ENTITY SIGNAL และ PROCESS เป็นต้น

# การประกาศใช้ออบเจกต์

```
OBJECT_CLASS object_name : TYPE [:= initial_value];
```


```
SIGNAL A_signal : BIT;  
SIGNAL B_signal : BIT := '0';
```

```
CONSTANT pi IS: REAL := 3.14159;
```



```
variable SUM, COUT : std_logic;  
variable RESULT : std_logic_vector (1 downto 0);
```

```
entity fulladd is  
  port (a, b, cin : in std_logic;  
        sum, cout : out std_logic);  
end fulladd;
```

# โครงสร้างของภาษา VHDL

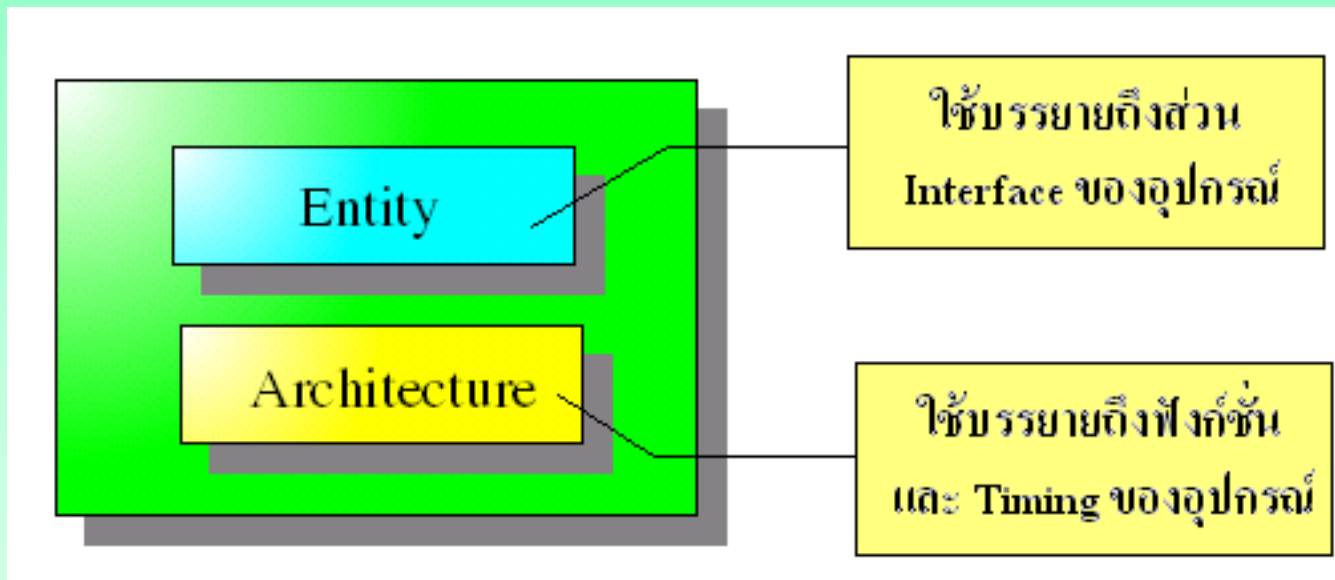

# ตัวอย่าง

  

Entity

```
entity fulladd is  
    port (a, b, cin : in bit;  
          sum, cout : out bit);  
end fulladd;
```

Architecture

```
architecture addflow of fulladd is  
begin  
    sum <= a xor b xor cin;  
    cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin);  
end addflow;
```



# ENTITY Declaration

```
ENTITY entity_name IS  
    generic clause  
    port clause  
END ENTITY entity_name ;
```

รูปแบบ

**GENERIC** ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับเวลาหน่วง ของ อุปกรณ์

**PORT** ใช้กำหนดขาหรือสัญญาณของ โมดูลที่จะใช้ติดต่อกับโลกภายนอก

# พอร์ต (Port)

## พอร์ตประกอบด้วย

- ชื่อพอร์ต (Name)
- โหมดหรือทิศทางของพอร์ต (Mode)

IN : เป็นสัญญาณอินพุต (Input)

OUT : เป็นสัญญาณเอาต์พุต (Output)

INOUT : เป็นสัญญาณสองทิศทาง (Bidirectional)

BUFFER : ถ้าพิจารณาภายนอกอุปกรณ์มีลักษณะเหมือน OUT และถ้าพิจารณาภายในอุปกรณ์มีลักษณะเป็น INOUT


# พอร์ต (Port) (ต่อ)

- Type เป็นแบบหรือชนิดของข้อมูลของพอร์ต ซึ่งภาษา VHDL จะมีแบบมาตรฐานอยู่ เรียกว่า Standard Types ได้แก่

BIT	มีค่าเป็น 0 หรือ 1
BIT_VECTOR	เป็นกลุ่มของ BIT
BOOLEAN	มีค่าเป็นจริง (1) หรือเท็จ (0)
INTEGER	มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็ม
REAL	มีค่าเป็นเลขจำนวนจริง
TIME	มีค่าเป็นเวลา
CHARACTER	เป็นตัวอักษร
STRING	เป็นกลุ่มของตัวอักษร

นอกจากนี้ยังมี `std_logic` และ `std_logic_vector` (ใช้ไลบรารี)

# ตัวอย่าง Entity

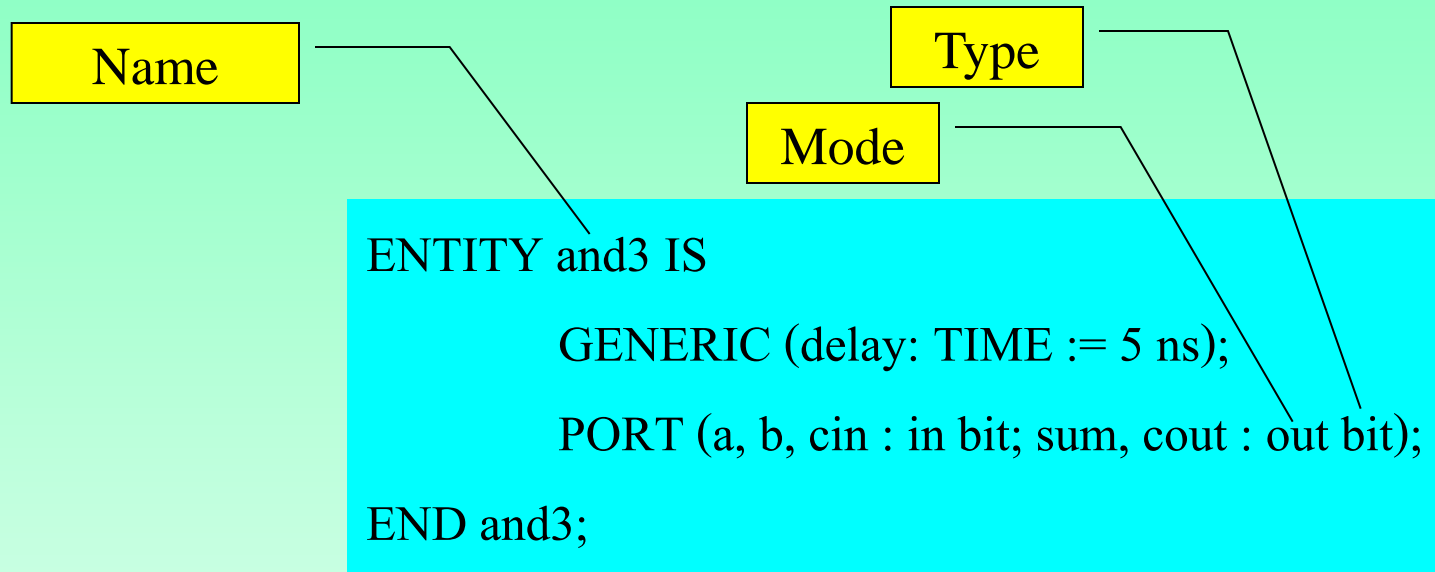

เครื่องหมาย ";" ที่ปรากฏอยู่ส่วนท้ายของแต่ละบรรทัดเป็นการบอกว่าจบประโยคคำสั่ง ซึ่งเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ทุกที่ในการเขียนจบประโยคคำสั่ง  
เครื่องหมาย "--" ใช้ระบุข้อความที่เป็นหมายเหตุ (Comment)

## ตัวอย่าง Entity (ต่อ)

```
entity fulladd is
    port (a, b, cin : in bit;
          sum, cout : out bit);
end fulladd;
```

```
entity fulladd is
    port ( a : in bit;
          b : in bit;
          cin : in bit;
          sum : out bit;
          cout : out bit);
end fulladd;
```

```
entity test_fulladd is
end test_fulladd;
```

Entity สำหรับ Testbench

# ARCHITECTURE Declaration

เป็นส่วนที่ใช้สำหรับบรรยายถึงฟังก์ชันการทำงานของโมดูล โดยมีความสัมพันธ์กับ Entity ที่ได้กำหนดไว้

```
ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS  
    architecture declarative part  
    .....  
BEGIN  
    statements  
    .....  
    .....  
END arch_name ;
```

## ARCHITECTURE Declaration (ต่อ)

**arch\_name** เป็นชื่อของ Architecture การตั้งชื่อใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการตั้งชื่อออบเจกต์

**entity\_name** เป็นชื่อของ Entity ของ Architecture นี้ประกอบอยู่

**architecture declarative part** เป็นส่วนที่ใช้ประกาศออบเจกต์หรือสิ่งต่างๆที่จะนำไปใช้ในโมดูล ซึ่งมีอยู่หลายอย่างได้แก่

Signal

Constant

Type

Subtype

Subprogram

Component

## ARCHITECTURE Declaration (ต่อ)

**STATEMENTS** เป็นคำสั่งของภาษา VHDL เป็นคำสั่งที่ใช้ทำงานหรือเป็นคำสั่งที่บ่งบอกการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน คำสั่งเหล่านี้มีหลายแบบดังนี้

- **CONCURRENT Statements** คำสั่งที่มีการทำงานเป็นแบบขนาน (Concurrent) การทำงานภายใน Architecture นี้ทุกคำสั่งถือว่าทำงานไปพร้อมๆกันคือเป็นแบบขนาน
- **PROCESS Statement** เป็นคำสั่งที่มีการทำงานเป็นแบบลำดับ แต่คำสั่งเหล่านี้ต้องอยู่ภายในคำสั่ง PROCESS
- **การกำหนดค่าสัญญาณ** เป็นการเชื่อมต่อสัญญาณจากสัญญาณหนึ่งส่งให้อีกสัญญาณหนึ่ง
- **การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Component)** เป็นการต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน



# คำสั่งภายใน Architecture เป็นอะไร ?

```
ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS
BEGIN
    concurrent statements;
    concurrent statements;
    .....
    PROCESS
    BEGIN
        Sequential statements;
        Sequential statements;
        .....
    END PROCESS;
END ARCHITECTURE arch_name ;
```

ถือว่า Process หนึ่งๆ  
เป็นหนึ่ง Concurrent  
statement

# ตัวอย่าง ARCHITECTURE

```
ARCHITECTURE addflow OF fulladd IS
```

```
BEGIN
```

```
    sum <= a xor b xor cin;
```

```
    cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin);
```

```
END addflow;
```

**Concurrent statements**

**Concurrent statements**


# Architecture Styles

1. แบบอธิบายพฤติกรรม (Behavioral Description) เป็นรูปแบบการเขียนระดับสูง คล้ายกับการโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
2. แบบอธิบายการไหลของข้อมูล (Dataflow Description) คล้ายกับสมการโลจิก
3. แบบอธิบายโครงสร้าง (Structural Description) คล้ายกับการต่ออุปกรณ์
4. แบบผสม (Mixed Model Description)

อนึ่ง Entity หนึ่งๆสามารถมีได้หลาย Architecture


# แบบอธิบายพฤติกรรม (Behavioral Description)

ตัวอย่างวงจร Multiplexer

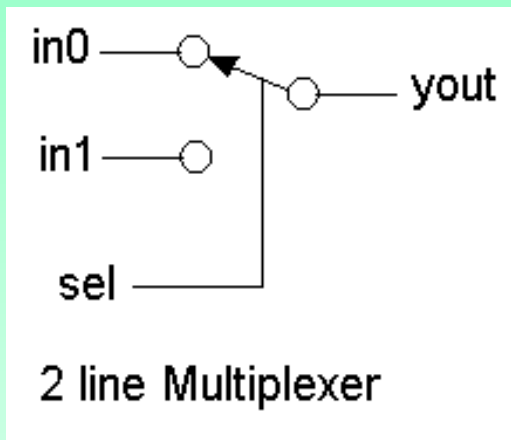

```
ARCHITECTURE behavioral OF  
  Mux2x1 IS  
BEGIN  
  PROCESS (in0, in1, sel)  
  BEGIN  
    IF sel = 0 THEN  
      yout <= in0;  
    ELSE  
      yout <= in1;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END behavioral ;
```
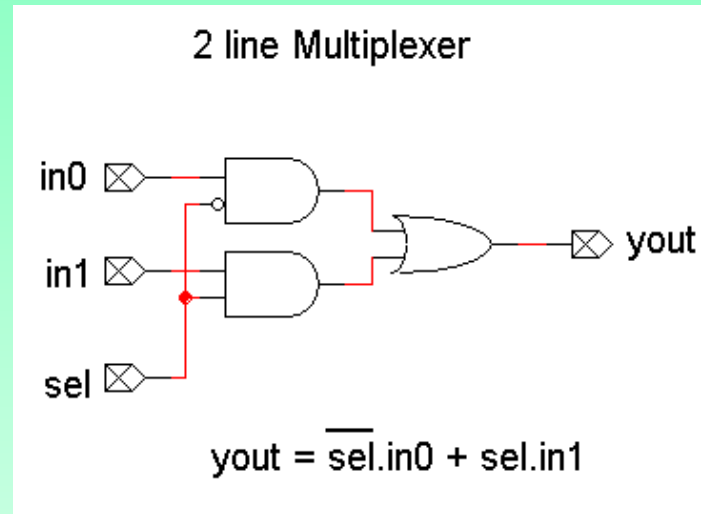
# แบบอธิบายการไหลของข้อมูล (Dataflow Description)



```
ARCHITECTURE dataflow OF Mux2x1 IS
```

```
BEGIN
```

```
    yout <= ((NOT sel) AND in0) OR (sel AND in1);
```

```
END dataflow;
```

# แบบอธิบายโครงสร้าง (Structural Description)

```
ARCHITECTURE structural OF Mux2x1 IS
```

```
Component INV
```

```
    PORT (i1: in bit; y1 : out bit);
```

```
End component;
```

```
Component AND2
```

```
    PORT (iand1, iand2 : in bit; yand : out bit);
```

```
End component;
```

```
Component OR2
```

```
    PORT (ior1, ior2 : in bit; yor : out bit);
```

```
End component;
```

```
SIGNAL s0, s1, s2 : bit;
```

```
BEGIN
```


```
    IC1: INV PORT MAP (i1 => sel, y1 => s0);
```

```
    IC2: AND2 PORT MAP (iand1 => in0, iand2 => s0, yand => s1);
```


```
    IC3: AND2 PORT MAP (iand1 => in1, iand2 => sel, yand => s2);
```

```
    IC4: OR2 PORT MAP (ior1 => s1, ior2 => s2, yor => yout);
```

```
END structural;
```

 

# สรุป ครั้งที่ 1 ลักษณะโดยรวมของ VHDL

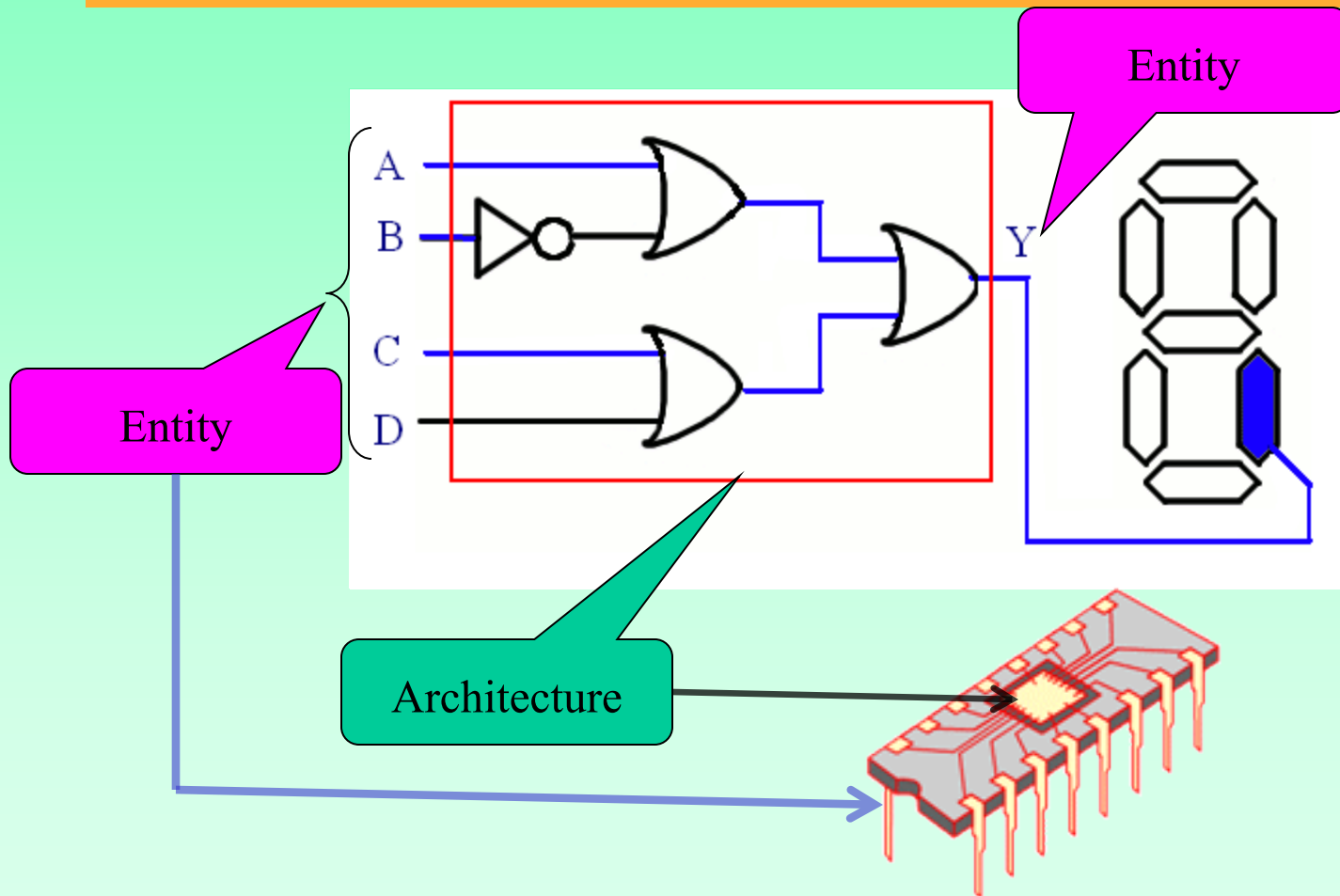

# สรุป ครั้งที่ 1 ลักษณะโดยรวมของ VHDL

