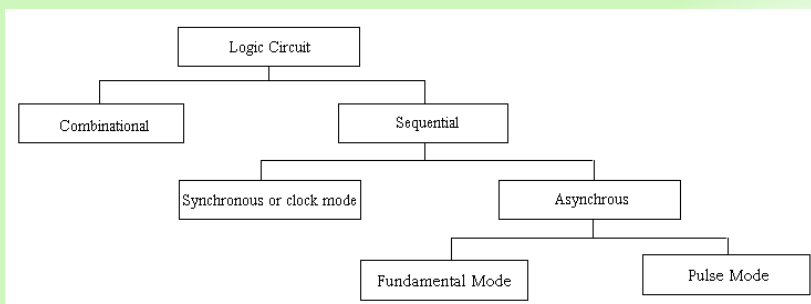


การออกแบบวงจรซีควนเชียลด้วย VHDL

- วงจรซีควนเชียล (Sequential Logic Circuit)
- สเตตแมชชีน (State Machine)


1

บทนำ




2

วงจรงซิงโครนัส

 


3

 การต่อสัญญาณนาฬิกาของวงจรงซิงโครนัส แบบซิงโครนัส



4

ลักษณะของสัญญาณนาฬิกา

 


(ก) ขอบบวก (ข) ขอบลบ

(ค) โลจิก 1 และ (ง) โลจิก 0

5

D ฟลิปฟลอปทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาขอบบวก
 
```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity D_Flipflop is
  Port ( D : in std_logic;
        CLK : in std_logic;
        Q : Buffer std_logic);
end D_Flipflop;
```



```
architecture Behavioral of D_Flipflop is
begin
```


```
  PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF(CLK'EVENT and CLK = '1') THEN
      Q <= D;
    ELSE
      Q <= Q;
    END IF;
  END PROCESS;
end Behavioral;
```

6

D ฟลิปฟลอปทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาขอบลบ

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```
 
```
entity D_Flipflop is
  Port (D : in std_logic;
        CLK : in std_logic;
        Q : Buffer std_logic);
end D_Flipflop;
```



```
architecture Behavioral of D_Flipflop is
begin
```


```
  PROCESS (clk)
  BEGIN
    IF(CLK'EVENT and CLK = '0') THEN
      Q <= D;
    ELSE
      Q <= Q;
    END IF;
  END PROCESS;
end Behavioral;
```

7

D ฟลิปฟลอปทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาโลจิก 1 และ 0

```
PROCESS (clk, D)
BEGIN
  IF(CLK = '1') THEN
    Q <= D;
  ELSE
    Q <= Q;
  END IF;
END PROCESS;
```
 
```
PROCESS (clk, D)
BEGIN
  IF(CLK = '0') THEN
    Q <= D;
  ELSE
    Q <= Q;
  END IF;
END PROCESS;
```



8

การออกแบบวงจรซีเควนเขียนด้วย

- ขั้นที่ 1. กำหนดพฤติกรรม หรือการทำงานของระบบ
- ขั้นที่ 2. เขียนขอบเขตของงานออกมาในรูปของตาราง State diagram
- ขั้นที่ 3. กำหนดจำนวนฟลิปฟล็อปและตัวแปรสถานะ (ฟลิปฟล็อปหนึ่งตัวใช้ตัวแปรหนึ่งตัว) ใช้รหัสหนึ่งต่อหนึ่งสถานะ
- ขั้นที่ 4. เลือกชนิดของฟลิปฟล็อป กำหนดอินพุต และสมการเอาต์พุต แบบมัวร์และ/หรือเมย์ลี
- ขั้นที่ 5. เขียนวงจร โลจิก


9

การออกแบบวงจรซีเควนเขียนด้วย VHDL

- ขั้นที่ 1. กำหนดพฤติกรรม หรือการทำงานของระบบ
- ขั้นที่ 2. เขียนขอบเขตของงานออกมาในรูปของตาราง State diagram
- ขั้นที่ 3. กำหนดจำนวนฟลิปฟล็อปและตัวแปรสถานะ (ฟลิปฟล็อปหนึ่งตัวใช้ตัวแปรหนึ่งตัว) ใช้รหัสหนึ่งต่อหนึ่งสถานะ
- ขั้นที่ 4. เลือกชนิดของฟลิปฟล็อป กำหนดอินพุต และสมการเอาต์พุต แบบมัวร์และ/หรือเมย์ลี
- ขั้นที่ 5. เขียนวงจร โลจิก

10

รีจิสเตอร์ (Register)

 


```

entity buf_reg is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        x : in STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
        y : out STD_LOGIC_vector(3 downto 0));
end buf_reg;
architecture Behavioral of buf_reg is
begin
  process (clk)
  begin
    if CLK='1' and CLK'event then
      y <= x;
    end if;
  end process;
end Behavioral;

```

11

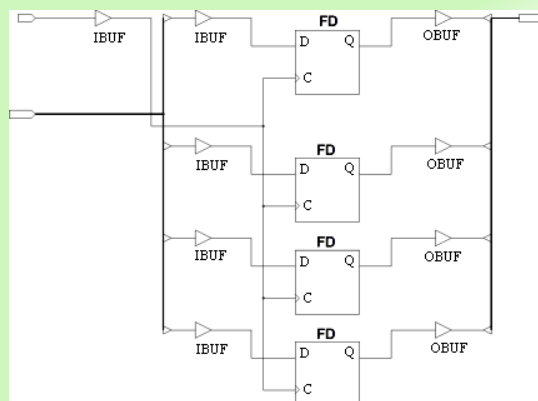โลจิกไดอะแกรมวงจรบัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ ที่ได้จากการสังเคราะห์




12

บัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ที่มีการควบคุม

```

entity cont_reg is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        l : in STD_LOGIC;
        x : in STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
        y : inout STD_LOGIC_vector(3 downto 0));
end cont_reg;
architecture Behavioral of cont_reg is
begin
  process (clk)
  begin
    if CLK='1' and CLK'event then
      if l='1' then
        y <= x;
      else
        y <= y;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;

```

 


13

ชิฟท์รีจิสเตอร์ (Shift Register)

```

entity shift_reg is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        ld : in STD_LOGIC;
        sh : in STD_LOGIC;
        x : in STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
        y : inout STD_LOGIC_vector(3 downto 0));
end shift_reg;

```

 

14

architecture Behavioral of shift_reg is

```

begin
  process (clk)
  begin
    if CLK='1' and CLK'event then
      if ld='1' then
        y <= x;
      else
        if sh='1' then
          y(3 downto 1) <= y(2 downto 0);
          y(0) <= x(0);
        else
          y <= y;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;

```

15


วงจรมนับ

เขียนจาก พฤติกรรม หรือการทำงาน

```

entity coup is
  port(CLK: in STD_LOGIC;
        CE: in STD_LOGIC;
        y: inout INTEGER range 255 downto 0);
end coup;
architecture Behavioral of coup is
begin
  process (CLK)
  begin
    if CLK='1' and CLK'event then
      if CE = '1' then
        y <= y + 1;
      else
        y <= y;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;

```

 

16

โมดูล int2bit8

กรณีที่ใช้การ
แปลงข้อมูล

```
entity int2bit8 is
  port (x : in integer range 255 downto 0;
        z : out std_logic_vector(7 downto 0));
end int2bit8;
architecture beh of int2bit8 is
begin
  process(x)
  variable i : integer range 0 to 7;
  begin
    for i in 0 to 7 loop
      if ((x/(2**i) ) mod 2 = 1) then
        z(i) <= '1';
      else
        z(i) <= '0';
      end if;
    end loop;
  end process;
end beh;
```

17

กรณีที่ใช้การ
แปลงข้อมูล

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity coup2 is
  port (pclk, pce : in std_logic;
        py : out std_logic_vector (7 downto 0));
end coup2;
architecture coup2_arch of coup2 is
  component int2bit8
    port (x : in integer range 255 downto 0;
          z : out std_logic_vector(7 downto 0));
  end component;
  component coup
    port(CLK, CE: in STD_LOGIC;
          y: inout integer range 255 downto 0);
  end component;
  signal bus1 : INTEGER range 255 downto 0;
begin
  c1: coup port map(pclk, pce, bus1);
  c2: int2bit8 port map(bus1, py);
end coup2_arch;
```

18

วงจรมับเลขฐานสิบขนาด 1 หลัก



```
entity bcd1 is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        reset : in  STD_LOGIC;
        y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end bcd1;
architecture Behavioral of bcd1 is
  signal ya : INTEGER range 0 to 15;
  component int2std_logic is
    port (bin : in integer range 0 to 15 ;
          y : out std_logic_vector(3 downto 0));
  end component;

```

19

```
begin
  process (clk, reset)
    begin
      if Reset='0' then
        ya <= 0;
      else
        if CLK='1' and CLK'event then
          if ya >= 9 then
            ya <= 0;
          else
            ya <= ya + 1;
          end if;
        else
          ya <= ya;
        end if;
      end if;
    end process;
    c1: int2std_logic port map(ya, y);
  end Behavioral;

```


20

โมดูลแปลงสัญญาณ

```

entity int2std_logic is
port (bin : in integer range 0 to 15 ;
      y : out std_logic_vector(3 downto 0));
end int2std_logic;
architecture Behavioral of int2std_logic is
begin
    int2bv:process(bin)
    begin
        case bin is
            when 0 => y <= "0000";
            when 1 => y <= "0001";
            when 2 => y <= "0010";
            when 3 => y <= "0011";
            when 4 => y <= "0100";
            when 5 => y <= "0101";
            when 6 => y <= "0110";
            when 7 => y <= "0111";
            when 8 => y <= "1000";
            when 9 => y <= "1001";
            when 10 => y <= "1010";
            when 11 => y <= "1011";
            when 12 => y <= "1100";
            when 13 => y <= "1101";
            when 14 => y <= "1110";
            when others => y <= "1111";
        end case;
    end process;
end Behavioral;
    
```

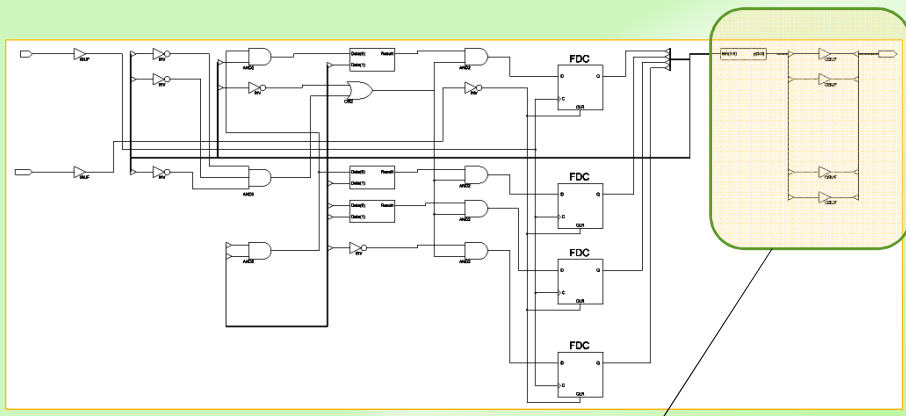โลจิกไดอะแกรมวงจรนับเลขฐานสิบ
ที่ได้จากการสังเคราะห์



แปลงประเภทสัญญาณ

```
entity bcd1 is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        reset : in  STD_LOGIC;
        ya : inout integer range 0 to 15 );
end bcd1;
architecture Behavioral of bcd1 is
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if Reset='0' then
      ya <= 0;
    else
      if CLK='1' and CLK'event then
        if ya >= 9 then
          ya <= 0;
        else
          ya <= ya + 1;
        end if;
      else
        ya <= ya;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behaviora
```

ไม่ใช้การแปลงสัญญาณ