
 


FSM (Finite-State Machine)

วงจรรีเลย์ควมเขียวแบบซิงโครนัส
(Synchronous Sequential Logic Circuit)


บทนำ

บล็อกไดอะแกรมของวงจรรีเลย์ควมเขียว

 


บล็อกไดอะแกรมของวงจรรีเลย์ควมเขียว

ชนิดของวงจรชเควนเซลแบบซิงโครนัส

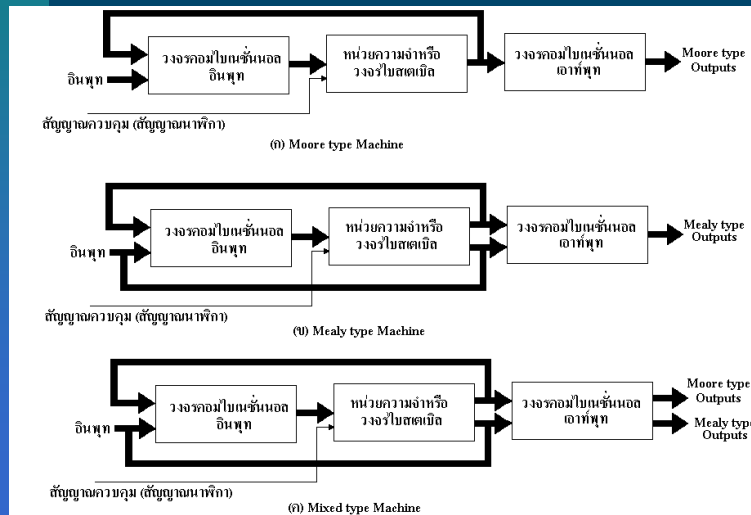


ตัวอย่างวงจร Moore type Machine

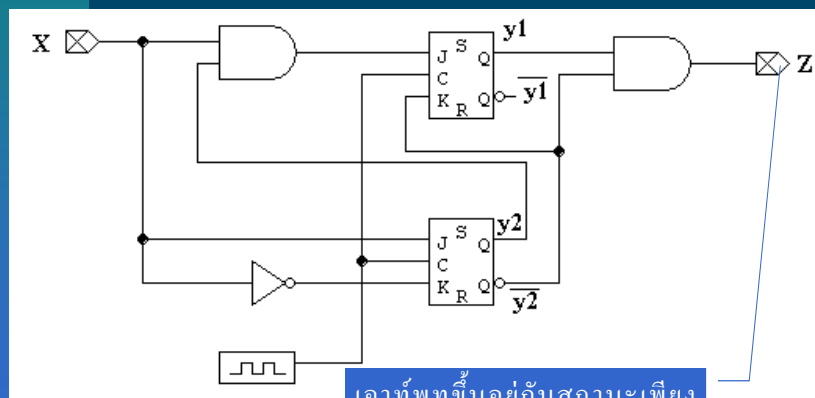


เอาท์พุตขึ้นอยู่กัสถานะเพียง
อย่างเดียว

ตัวอย่างวงจร Mealy type Machine

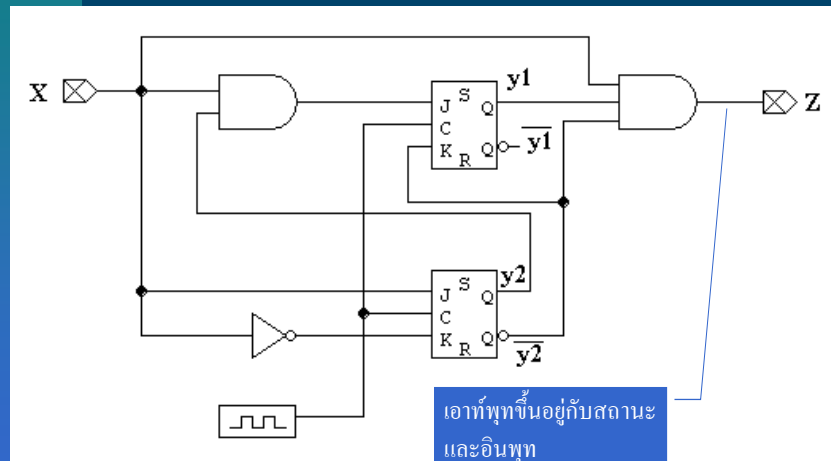


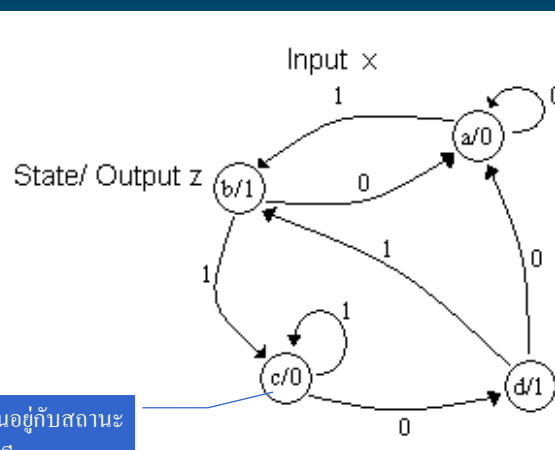ตัวอย่างสเตตโคอะแกรมแบบมัวร์ (Moore type State Diagram)



เอาที่พุดขึ้นอยู่กับสถานะ
เพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบมัวร์

 


```

architecture moore_beh of moore is
type state_type is (a, b, c, d);
signal state: state_type;
begin
state_proc: process (clk)
begin
.....
end process;
output_proce: process (state)
begin
.....
end process;
end moore_beh;

```

ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบมัวร์ ส่วนสแตต

 

```

state_proc: process (clk)
begin
if clk = '1' and clk'event then
case state is
when a => if x = '1' then
state <= b;
else
state <= a;
end if;
end case;
end if;
end process;


```

```

when b => if x = '1' then
state <= c;
else
state <= a;
end if;
when c => if x = '1' then
state <= c;
else
state <= d;
end if;
when d => if x = '1' then
state <= b;
else
state <= a;
end if;
end case;
end if;
end process;

```

 ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบมัวร์ ส่วนเอาต์พุต




```


output_proce: process (state)
begin
  case state is
    when a => z <= '0';
    when b => z <= '1';
    when c => z <= '0';
    when d => z <= '1';
  end case;
end process;
end moore_beh;

```

Schematic ที่ได้จากการสังเคราะห์

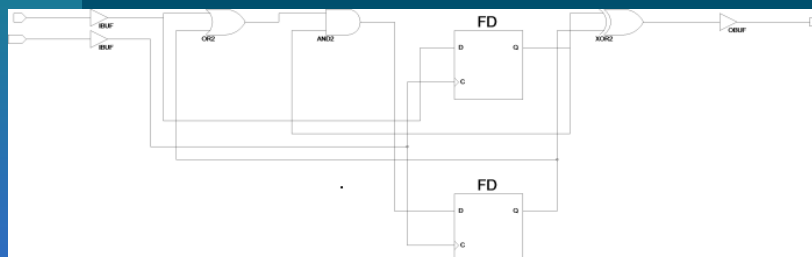


 ตัวอย่างสแตตโคอะแกรมแบบเมย์ลี (Mealy type State Diagram)



เอาที่พุทขึ้นอยู่กับสถานะ
และอินพุท

ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบเมย์ลี

 


```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
entity mealy is
  port (x, clk : in std_logic;
        z : out std_logic);
end mealy;
  
```

```

architecture mealy_beh of mealy is
  type state_type is (a, b, c, d);
  signal state: state_type;
begin
  state_proc: process (clk)
  begin
    ....
  end process;
  output_proc: process (state)
  begin
    .....
  end process;
end mealy_beh;
  
```

 
ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบเม็ยลี่ ส่วนสเตร



```

state_proc: process(clk)
begin
  if clk = '1' and clk'event then
    case state is
      when a => if x = '1' then state <= b;
                else state <= a;
                end if;
      when b => if x = '1' then state <= b;
                else state <= c;
                end if;
      when c => if x = '1' then state <= d;
                else state <= a;
                end if;
      when d => if x = '1' then state <= b;
                else state <= a;
                end if;
    end case;
  end if;
end process;
  
```

 
ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบเม็ยลี่ ส่วนเอาท์พุท




```

output_proc: process(state)
begin
  case state is
    when a => if x = '1' then z <= '0';
              else z <= '0'; end if;
    when b => if x = '1' then z <= '0';
              else z <= '0'; end if;
    when c => if x = '1' then z <= '1';
              else z <= '0'; end if;
    when d => if x = '1' then z <= '0';
              else z <= '0'; end if;
  end case;
end process;
  
```


Schematic ที่ได้จากการสังเคราะห์

 

Moore type Machine with Clocked Output

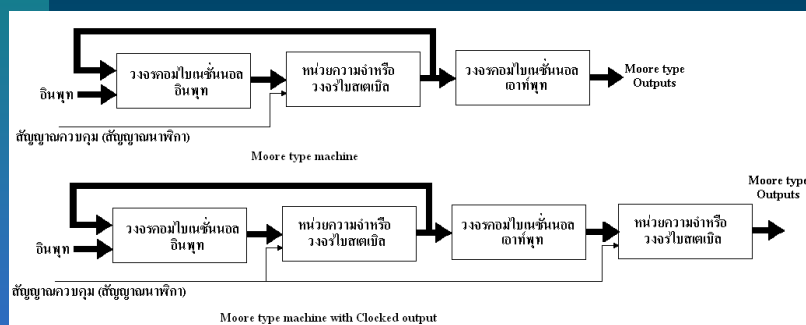


Moore type Machine with Clocked Output

 

ค่าของสัญญาณเอาต์พุตทำงานสอดคล้องกับ (Synchronized) สัญญาณนาฬิกา และสามารถเคลียร์ค่าเอาต์พุตได้

 
ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบมัวร์ แบบมี Clock ที่เอาต์พุต




```
state_proc: process (clk)
begin
  if clk = '1' and clk'event then
    case state is
      when a => if x = '1' then
                    state <= b;
                else
                    state <= a;
                end if;
      z <= '0';
    end case;
  end if;
end process;
```

```
when b => if x = '1' then
            state <= c;
        else
            state <= a;
        end if;
z <= '1';
when c => if x = '1' then
            state <= c;
        else
            state <= d;
        end if;
z <= '0';
when d => if x = '1' then
            state <= b;
        else
            state <= a;
        end if;
z <= '1';
end case;
end if;
end process;
```


Schematic ที่ได้จากการสังเคราะห์

 

Mealy type Machine with Clocked Output

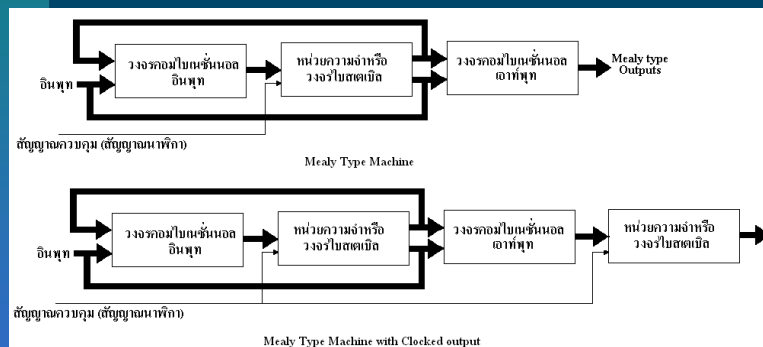


Mealy type Machine with Clocked Output

 

ค่าของสัญญาณเอาต์พุตทำงานสอดคล้องกับ (Synchronized) สัญญาณนาฬิกา และสามารถเคลียร์ค่าเอาต์พุตได้

 ตัวอย่างการเขียน VHDL แบบเมย์ลี่ แบบมี Clock ที่เอาต์พุต



```
state_proc: process (clk)
begin
if clk = '1' and clk'event then
case state is
when a => if x = '1' then
state <= b;
z <= '0';
else
state <= a;
z <= '0';
end if;

```

```
when b => if x = '1' then
state <= b;
z <= '0';
else
state <= c;
z <= '0';
end if;
when c => if x = '1' then
state <= d;
z <= '0';
else
state <= a;
z <= '0';
end if;
when d => if x = '1' then
state <= b;
z <= '0';
else
state <= a;
z <= '0';
end if;
end case;
end process;
```

การเข้ารหัสสแตต (State Encoder)

นอกจากนี้
รหัสที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์สังเคราะห์วงจร
ผู้ใช้งานกำหนดเอง

การเข้ารหัสสแตต (State Encoder)

State	Binary	Gray	Johnson	One-hot
S0	000	000	0000	00000001
S1	001	001	0001	00000010
s2	010	011	0011	00000100
S3	011	010	0111	00001000
S4	100	110	1111	00010000
S5	101	111	1110	00100000
S6	110	101	1100	01000000
S7	111	100	1000	10000000


การเข้ารหัสสแตต แบบผู้ใช้กำหนดตัวเอง

```

type state_type is (a, b, c, d);
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of state_type : type is "0001 0011 0111 1111";
signal state: state_type;

```

 วงจรนับเลขไบนารีขนาด 2 บิต แบบไม่มีสัญญาณควบคุม เขียนแบบสเตทแมชชีน



```


entity binco is
port (clk : in std_logic;
      y : out std_logic_vector(1 downto 0));
end binco;

```

```
architecture binco_beh of binco is
type state_type is (a, b, c, d);
signal state: state_type;
begin
process (clk)
begin
if clk = '1' and clk'event then
case state is
when a => state <= b;
when b => state <= c;
when c => state <= d;
when d => state <= a;
end case;
end if;
end process;
```

```
process (state)
begin
case state is
when a => y <= "00";
when b => y <= "01";
when c => y <= "10";
when d => y <= "11";
end case;
end process;
end binco_beh;
```

หน่วยความจำ ROM

 

การออกแบบ ใช้วิธีสร้าง ะเรย์ (Array) สำหรับเก็บค่าคงที่

1. กำหนดข้อมูลชนิดอะเรย์ ชื่อ rom_array สำหรับเก็บ std_logic_vector (7 downto 0);

`type rom_array is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 downto 0);`

2. กำหนดค่าคงที่ชื่อ rom เป็นข้อมูลชนิดอะเรย์ rom_array และให้เก็บค่า X"15"

`constant rom : rom_array := (X"15",);`

```

use ieee.numeric_std.all;
entity rom16x8 is
port (A : in std_logic_vector (3 downto 0);
      D : out std_logic_vector (7 downto 0));
end rom16x8;
architecture rom16x8_beh of rom16x8 is
type rom_array is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 downto 0);


constant rom : rom_array := (
X"15", X"24", X"40", X"F0",
X"01", X"02", X"03", X"04",
X"05", X"06", X"07", X"08",
X"09", X"0A", X"0B", X"0C");
begin
  D <= rom(to_integer(unsigned(A)));
end rom16x8_beh;
  
```

หน่วยความจำ RAM

สำหรับการออกแบบแรกก็ใช้ อะเรย์ (Array) สำหรับเก็บข้อมูล เช่นเดียวกับรอม เพียงแต่ข้อมูลนั้นรับมาจากภายนอก ไม่ได้กำหนดไว้เป็นค่าคงที่เหมือนกับรอม ดังนั้นบัสข้อมูลของแรม ต้องเป็นบัสอินพุท และบัสเอาต์พุท ซึ่งการสร้างบัสลักษณะนี้ ทำได้ 2 แบบ

แบบแรกทำเป็น 2 บัสแยกกัน บัสหนึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าไปเก็บในแรม ส่วนอีกบัสสำหรับปล่อยข้อมูลออกมาใช้งานภายนอก โครงสร้างลักษณะนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ซีพีแอลดีและเอฟพีจีเอ เพราะไม่ต้องการบัสแบบ 3 สถานะ (3-state) ส่วนแบบที่สองเหมาะสำหรับการสร้างลงบนอุปกรณ์ที่โครงสร้างภายในมีบัสแบบ 3 สถานะเช่นเอฟพีจีเอ เพราะแรมแบบที่สองนี้ บัสข้อมูลมีเพียงบัสเดียว เป็นทั้งบัสอินพุทและบัสเอาต์พุท ส่วนซีพีแอลดีนั้นไม่เหมาะกับโครงสร้างเช่นนี้

หน่วยความจำแรม แบบบัสข้อมูลทิศทางเดียว

 

การทำงาน สัญญาณ CLK ใช้ควบคุมการทำงานของแรม แรมจะทำงานได้ต้องมีสัญญาณนาฬิกาตลอด

เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลไว้ในแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูลที่บัสแอดเดรส A(3:0)
- ป้อนข้อมูลเข้าที่ Din(3:0)
- ให้สัญญาณ WE เป็น '0'

เมื่อต้องการอ่านข้อมูลจากแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการอ่านข้อมูลที่บัสแอดเดรส A(3:0)
- ให้สัญญาณ WE เป็น '1'
- จะได้ข้อมูลออกทาง Dout(3:0)


```

entity RAM16x4 is
    port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
          Din : in std_logic_vector(3 downto 0);
          WE, clk : in std_logic;
          Dout :out std_logic_vector(3 downto 0));
end RAM16x4;

architecture RTL of RAM16x4 is
begin
    process (clk)
        type ram_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
        variable memory : ram_array;
        begin
            if clk = '1' and clk'event then
                if WE = '0' then
                    memory(to_integer(unsigned(A))) := Din;
                end if;
                Dout <= memory(to_integer(unsigned(A)));
            end if;
        end process;
    end RTL;

```

หน่วยความจำแรม แบบมีบัสข้อมูลสองทิศทาง

การทำงาน สัญญาณ CLK ใช้ควบคุมการทำงานของแรม แรมจะทำงานได้ต้องมีสัญญาณนาฬิกา


เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลไว้ในแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูลที่บัสแอดเดรส
- ป้อนข้อมูลเข้าที่ D(3:0)
- ให้สัญญาณ CS เป็น '0'
- ให้สัญญาณ WE เป็น '0'

เมื่อต้องการอ่านข้อมูลจากแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการอ่านข้อมูลที่บัสแอดเดรส A(3:0)
- ให้สัญญาณ CS เป็น '0'
- ให้สัญญาณ WE เป็น '1'
- จะได้ข้อมูลออกทาง D(3:0)

ถ้า CS เป็น '1' D(3:0) = "ZZZZZZZ"

 

```
entity RAM16x8Z is
  port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
        WE,CS, clk : in std_logic;
        D :inout std_logic_vector(7 downto 0));
end RAM16x8Z;
```

```
architecture RTL of RAM16x8Z is
```

```
begin
  process (clk)
    type ram_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);
    variable memory : ram_array;
    variable control : std_logic_vector(1 downto 0);
  begin
    control := CS&WE;
    if clk = '0' and clk'event then
      case control is
        when "00" => memory(to_integer(unsigned(A))) := D;
        when "01" => D <= memory(to_integer(unsigned(A)));
        when others => D <= "ZZZZZZZZ";
      end case;
    end if;
  end process;
end RTL;
```

