 


## การทดลองที่ 6 วงจรนับ

แบบที่ 1 วงจรนับขึ้นที่มีสัญญาณควบคุมการนับ



Y7..0 เป็นเอาต์พุต

CE ควบคุมการนับ ถ้าเท่ากับ 1 จะนับขึ้น แต่ถ้าเท่ากับ 0 จะหยุดนับค้างค่าเดิม

CLK เป็นสัญญาณนาฬิกา

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity coup is
    port(CLK: in STD_LOGIC;
         CE: in STD_LOGIC;
         y: inout INTEGER range 255 downto 0);
end coup;

architecture Behavioral of coup is
begin
    process (CLK)
    begin
        if CLK='1' and CLK'event then
            if CE = '1' then
                y <= y + 1;
            else
                y <= y;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

ให้ออกแบบวงจรที่มีสัญญาณควบคุมต่อไปนี้

CE สัญญาณควบคุมการนับและหยุดนับ

DIR ควบคุมทิศทางการนับจะให้นับขึ้นหรือนับลง

CLR สัญญาณรีเซ็ต ใช้สำหรับค่าการนับเป็น 0

## แบบที่ 2 ใช้การแปลงประเภทสัญญาณด้วย VHDL Module

VHDL Module สำหรับการแปลงสัญญาณจาก Integer เป็น Standard logic vector

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity int2bit8 is
    port (x : in integer range 255 downto 0;
          z : out std_logic_vector(7 downto 0));
end int2bit8;
architecture beh of int2bit8 is
begin
    process(x)
        variable i : integer range 0 to 7;
    begin
        for i in 0 to 7 loop
            if ((x/(2**i) ) mod 2 = 1) then
                z(i) <= '1';
            else
                z(i) <= '0';
            end if;
        end loop;
    end process;
end beh;
```

### โมดูลหลัก

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity coup2 is
    port (pclk, pce : in std_logic;
          py : out std_logic_vector (7 downto 0));
end coup2;

architecture coup2_arch of coup2 is

    component int2bit8
        port (x : in integer range 255 downto 0;
              z : out std_logic_vector(7 downto 0));
    end component;

    component coup
        port(CLK, CE: in STD_LOGIC;
              y: inout INTEGER range 255 downto 0);
    end component;

    signal bus1 : INTEGER range 255 downto 0;
begin
    c1: coup port map(pclk, pce, bus1);
    c2: int2bit8 port map(bus1, py);
end coup2_arch;
```

แบบที่ 3 ใช้การแปลงประเภทสัญญาณด้วย การเรียกใช้ฟังก์ชันที่สร้างอยู่ใน Package

## Package ที่สร้างขึ้นใหม่ ภายในมีเพียง 1 ฟังก์ชัน

```
-- i2bv : Integer to Bit_vector.  
-- In : Integer, Value and width.  
-- Return : std_logic_vector, with left bit is the most significant bit.  
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
package my_pack is  
    function i2bv (val : integer) return std_logic_vector;  
end my_pack;  
package body my_pack is  
    function i2bv (val : integer) return std_logic_vector is  
        variable result : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');  
    begin  
        for i in 0 to 7 loop  
            if ( (val/(2**i) ) mod 2 = 1) then  
                result(i) := '1';  
            end if;  
        end loop;  
        return (result);  
    end i2bv;  
end my_pack;
```

ส่งคืนค่าผลลัพธ์

## โมดูลหลัก

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
use work.my_pack.all;  
entity coup3 is  
    port(dout : inout std_logic_vector(7 downto 0);  
         clk, ce : in STD_LOGIC);  
end coup3;  
architecture coup3_beh of coup3 is  
begin  
    counter: process(clk, ce)  
        variable cnum : integer range 255 downto 0;  
    begin  
        if clk='1' and clk'event then  
            if ce = '1' then  
                cnum:= cnum+1;  
            end if;  
        end if;  
        dout <= i2bv(cnum);  
    end process;  
end coup3_beh;
```

เรียกใช้ฟังก์ชัน